

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAS

7.ª EDIÇÃO

JOÃO MAMEDE FILHO

Engenheiro eletricista

Ex-Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia Energética do Ceará (1988-1990)

Ex-Diretor de Operação da Companhia Energética do Ceará — Coelce (1991-1994)

Ex-Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia Energética do Ceará (1995-1998)

Ex-Presidente do Comitê Coordenador de Operações do Norte-Nordeste — CCON

Ex-Presidente da Nordeste Energia S.A. — Nergisa (1999-2000)

Atual Presidente da CPE — Consultoria e Projetos Elétricos

Professor de Eletrotécnica Industrial da Universidade de Fortaleza — Unifor (desde 1979)

LTC
EDITORAS

CURTO-CIRCUITO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 INTRODUÇÃO

A determinação das correntes de curto-circuito nas instalações elétricas de baixa e alta tensões de sistemas industriais é fundamental para a elaboração do projeto de proteção e coordenação dos seus diversos elementos.

Os valores dessas correntes são baseados no conhecimento das impedâncias, desde o ponto de defeito até a fonte geradora.

As correntes de curto-circuito adquirem valores de grande intensidade, porém com duração geralmente limitada a frações de segundo. São provocadas mais comumente pela perda de isolamento de algum elemento energizado do sistema elétrico. Os danos provocados na instalação ficam condicionados à intervenção correta dos elementos de proteção. Os valores de pico estão, normalmente, compreendidos entre 10 e 100 vezes a corrente nominal no ponto de defeito da instalação e dependem da localização deste.

Além das avarias provocadas com a queima de alguns componentes da instalação, as correntes de curto-circuito geram solicitações de natureza mecânica, atuando, principalmente, sobre os barramentos, chaves e condutores, ocasionando o rompimento dos apoios e deformações na estrutura dos quadros de distribuição, caso o dimensionamento destes não seja adequado aos esforços eletromecânicos resultantes.

É considerada como fonte de corrente de curto-circuito todo componente elétrico ligado ao sistema que passa a contribuir com a intensidade da corrente de defeito, como é o caso dos geradores, condensadores síncronos e motores de indução. Erroneamente, muitas vezes é atribuído ao transformador a propriedade de *fonte de corrente de curto-circuito*. Na realidade, este equipamento é apenas um componente de elevada impedância inserido no sistema elétrico.

5.2 ANÁLISE DAS CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO

Será feita inicialmente a análise sintética das formas de onda que caracterizam as correntes de curto-circuito, seguindo-se de um estudo que demonstra a influência dos valores das correntes de defeito em função da localização das fontes supridoras para, finalmente, se proceder a uma análise de composição das ondas referidas e a sua consequente formulação matemática simplificada.


5.2.1 Análise das Formas de Onda das Correntes de Curto-círcuito

As correntes de curto-circuito ao longo de todo o período de permanência da falta assumem formas diversas quanto à sua posição em relação ao eixo dos tempos, ou seja:

- Corrente simétrica de curto-círcuito

É aquela em que o componente senoidal da corrente se forma simetricamente em relação ao eixo dos tempos. Conforme a Figura 5.1, esta forma de onda é característica das correntes de curto-circuito permanentes. Devido ao longo período em que esta corrente se estabelece no sistema, ela é utilizada nos cálculos a fim de determinar a capacidade dos equipamentos para suportar os efeitos térmicos correspondentes, cujo estudo será posteriormente efetuado.

FIGURA 5.1
Corrente simétrica de curto-círcuito

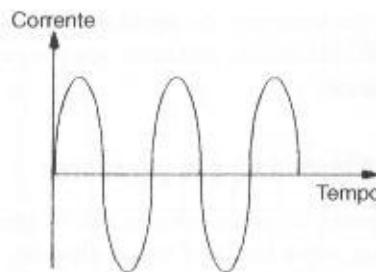


b) Corrente assimétrica de curto-círcuito

É aquela em que o componente senoidal da corrente se forma de maneira assimétrica em relação ao eixo dos tempos e pode assumir as seguintes características:

- Corrente parcialmente assimétrica

Neste caso, a assimetria é de forma parcial, conforme a Figura 5.2.

FIGURA 5.2
Corrente parcialmente assimétrica

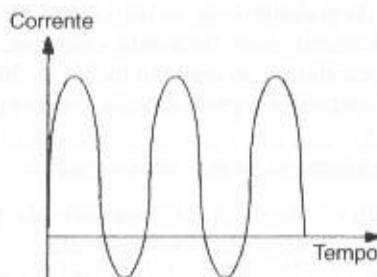

- Corrente totalmente assimétrica

Neste caso, toda a onda senoidal se situa acima do eixo dos tempos, conforme a Figura 5.3.

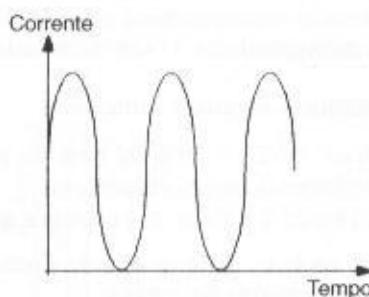


FIGURA 5.3
Corrente totalmente assimétrica

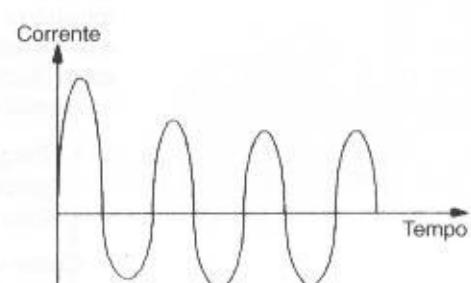


FIGURA 5.4
Corrente assimétrica e simétrica

- Corrente inicialmente assimétrica e posteriormente simétrica

Neste caso, nos primeiros instantes de ocorrência do defeito, a corrente de curto-círcuito assume a forma assimétrica para, em seguida, devido aos efeitos atenuantes, adquirir a forma simétrica, conforme a Figura 5.4.

5.2.2 Localização das Fontes das Correntes de Curto-círcuito

Serão analisados dois casos importantes nos processos de curto-círcito. O primeiro refere-se aos defeitos ocorridos nos terminais do gerador, ou muito próximo a ele, onde a corrente apresenta particularidades próprias em diferentes estágios do processo, e o segundo refere-se

aos defeitos ocorridos longe dos terminais do gerador, que é o caso mais comum das plantas industriais, normalmente localizadas muito distantes dos parques geradores que, no Brasil, são na sua grande maioria hidráulicos.

5.2.2.1 Curto-círcuito nos terminais dos geradores

A principal fonte das correntes de curto-círcuito são os geradores. No gerador síncrono, a corrente de curto-círcuito, cujo valor inicial é muito elevado, vai decrescendo até alcançar o regime permanente. Assim, pode-se afirmar que o gerador é dotado de uma reatância interna variável, compreendendo inicialmente uma reatância pequena até atingir o valor constante, quando o gerador alcança o seu regime permanente. Para que se possa analisar os diferentes momentos das correntes de falta nos terminais do gerador, é necessário conhecer o comportamento dessas máquinas quanto às reatâncias limitadoras, conceituadas como reatâncias positivas. Essas reatâncias são referidas à posição do rotor do gerador em relação ao estator. Nos casos estudados neste livro, as reatâncias mencionadas referem-se às *reatâncias transitórias do eixo direto*, cujo índice da variável é X_d'' , ou seja:

a) Reatância subtransitória (X_d'')

Também conhecida como reatância inicial, compreende a reatância de dispersão dos enrolamentos do estator e do rotor do gerador, onde se incluem as influências das partes maciças rotóricas e do enrolamento de amortecimento, limitando a corrente de curto-círcuito no seu instante inicial, isto é, para $t = 0$. O seu efeito tem duração média de 50 ms que corresponde à constante de tempo transitória (T_d''). O seu valor é praticamente o mesmo para curtos-circuitos trifásicos, monofásicos e fase e terra.

A reatância subtransitória apresenta as seguintes variações:

- Para geradores hidráulicos: de 18 a 24% na base da potência e tensão nominais dos geradores dotados de enrolamento de amortecimento.
- Para turbogeradores: de 12 a 15% na base da potência e tensão nominais dos geradores.

b) Reatância transitória (X_d')

Também conhecida como reatância total de dispersão ou ainda reatância transitória do eixo direto, compreende a reatância de dispersão dos enrolamentos do estator e da excitação do gerador, limitando a corrente de curto-círcuito após cessados os efeitos da reatância subtransitória. O seu efeito tem duração variável entre 1.500 e 6.000 ms que corresponde à constante de tempo transitória (T_d'). Os valores inferiores correspondem à constante de tempo de máquinas hidráulicas e os valores superiores aos de turbogeradores. O seu valor varia para curtos-circuitos trifásicos, monofásicos e fase e terra.

A reatância transitória apresenta as seguintes variações:

- Para geradores hidráulicos: de 27 a 36% na base da potência e tensão nominais dos geradores dotados de enrolamento de amortecimento.
- Para turbogeradores: de 18 a 23% na base da potência e tensão nominais dos geradores.

Como um valor médio a ser adotado, pode-se admitir a reatância transitória como 150% do valor conhecido da reatância subtransitória do gerador.

c) Reatância síncrona (X_d)

Compreende toda a reatância total dos enrolamentos do rotor do gerador, isto é, a reatância de dispersão do estator e a reatância de reação do rotor, limitando a corrente de curto-círcuito após cessados os efeitos da reatância transitória, iniciando-se aí a parte permanente de um ciclo completo da corrente de falta. O seu efeito tem duração variável entre 100 e 600 ms que corresponde à constante de tempo transitória (T_d) e depende das características amortecedoras dos enrolamentos do estator dado pela relação entre a sua reatância e resistência e das reatâncias e resistências da rede conectada ao gerador.


A reatância subtransitória apresenta as seguintes variações:

- Para geradores hidráulicos: de 100 a 150% na base da potência e tensão nominais dos geradores.
- Para turbogeradores: de 120 a 160% na base da potência e tensão nominais dos geradores.

A Figura 5.5 mostra graficamente a reação do gerador nos três estágios mencionados.

FIGURA 5.5

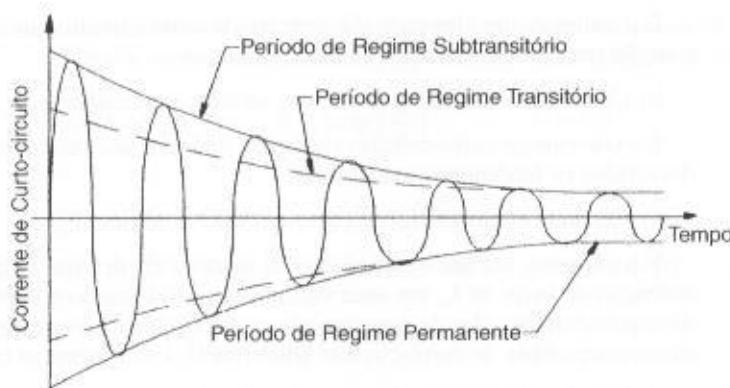Corrente de curto-círcuito nos terminais do gerador



5.2.2.2 Curto-círcuito distante dos terminais do gerador

Com o afastamento do ponto de curto-círcuito dos terminais do gerador, a impedância acumulada das linhas de transmissão e de distribuição é tão grande em relação às impedâncias do gerador que a corrente de curto-círcuito simétrica já é a de regime permanente acrescida apenas do componente de corrente contínua. Neste caso, a impedância da linha de transmissão predomina sobre as impedâncias do sistema de geração, eliminando sua influência sobre as correntes de curto-círcuito decorrentes. Assim, nas instalações elétricas alimentadas por fontes localizadas distantes, a corrente alternada de curto-círcuito permanece constante ao longo do período, conforme se mostra na Figura 5.6. Neste caso, a corrente inicial de curto-círcuito é igual à corrente permanente. Ao longo deste livro será sempre considerada esta hipótese.

A corrente de curto-círcuito assimétrica apresenta dois componentes na sua formação, ou seja:

- Componente simétrico

É a parte simétrica da corrente de curto-círcuito.


- Componente contínuo

É a parte da corrente de curto-círcuito de natureza contínua.

O componente contínuo tem valor decrescente e é formado em virtude da propriedade característica do fluxo magnético que não pode variar bruscamente, fazendo com que as correntes de curto-círcuito nas três fases se iniciem a partir do valor zero.

FIGURA 5.6

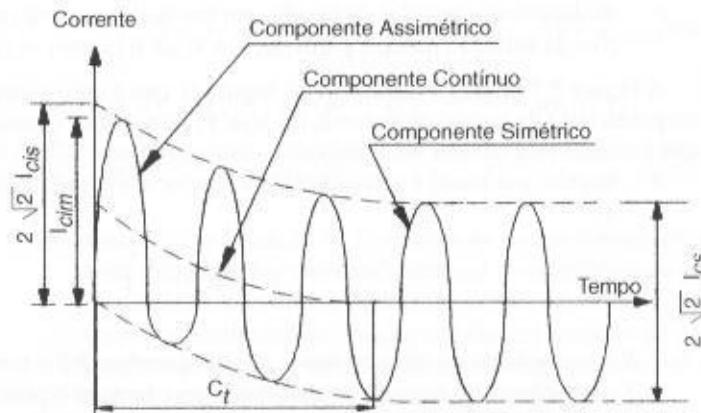Componentes de uma corrente de curto-círcuito



I_{ci} – componente alternado inicial de curto-círcuito; I_{cim} – impulso da corrente de curto-círcuito, ou valor do pico; I_c – corrente de curto-círcuito permanente ou simplesmente corrente de curto-círcuito simétrica; C_t – constante de tempo.

A qualquer instante, a soma desses dois componentes mede o valor da corrente assimétrica. A Figura 5.6 mostra graficamente os componentes de uma onda de curto-círcuito.

Com base nas curvas da Figura 5.6, podem-se expressar os conceitos fundamentais que envolvem a questão:

- a) Corrente alternada de curto-círcuito simétrica

É o componente alternado da corrente de curto-círcuito que mantém em todo o período uma posição simétrica em relação ao eixo do tempo.

b) Corrente eficaz de curto-círcuito simétrica permanente (I_{es})

É a corrente de curto-círcuito simétrica, dada em seu valor eficaz, que persiste no sistema após decorridos os fenômenos transitórios.

c) Corrente eficaz inicial de curto-círcuito simétrica (I_{eis})

É a corrente, em seu valor eficaz, no instante do defeito. O gráfico da Figura 5.6 esclarece a obtenção do valor de I_{eis} em seus vários aspectos. Quando o curto-círcuito ocorre longe da fonte de suprimento, o valor da corrente eficaz inicial de curto-círcuito simétrica (I_{eis}) é igual ao valor da corrente eficaz de curto-círcuito simétrica (I_{es}), conforme se mostra na mesma figura.

d) Impulso da corrente de curto-círcuito (I_{com})

É o valor máximo da corrente de defeito dado em seu valor instantâneo, e que varia conforme o momento da ocorrência do fenômeno.

e) Potência de curto-círcuito simétrica (P_{es})

É a potência correspondente ao produto de tensão de fase pela corrente simétrica de curto-círcuito. Se o defeito for trifásico, aplicar a este fator $\sqrt{3}$. Observar, no entanto, que a tensão no momento do defeito é nula, porém a potência resultante é numericamente igual ao que se definiu.

5.2.3 Formulação Matemática das Correntes de Curto-círcuito

Como se observa, as correntes de curto-círcuito apresentam uma forma senoidal, cujo valor em qualquer instante pode ser dado pela Equação (5.1).

$$I_{c(t)} = \sqrt{2} \times I_{es} \times [\sin(\omega t + \beta - \theta) - e^{-\nu C_t} \times \sin(\beta - \theta)] \quad (5.1)$$

$I_{c(t)}$ – valor instantâneo da corrente de curto-círcuito, num determinado instante t ;

I_{es} – valor eficaz simétrico da corrente de curto-círcuito;

t – tempo durante o qual ocorreu o defeito no ponto considerado, em s;

C_t – constante de tempo, dado pela Equação (5.2).

$$C_t = \frac{X}{2 \times \pi \times F \times R} \text{ (s)} \quad (5.2)$$

β – deslocamento angular da tensão, em graus elétricos ou radianos medido no sentido positivo da variação dV/dt , a partir de $V = 0$ até o ponto $t = 0$ (ocorrência do defeito).

A Figura 5.7 mostra a contagem do ângulo β , que é nulo quando a ocorrência do defeito se dá no ponto nulo da tensão do sistema, ou seja, Figura 5.7(a). Quando o defeito ocorre no ponto em que a tensão está em seu valor máximo, como na Figura 5.7(b), o valor de $\beta = 90^\circ$.

θ – ângulo que mede a relação entre a reatância e a resistência do sistema e tem valor igual a:

$$\theta = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) \quad (5.3)$$

R – resistência do circuito desde a fonte geradora até o ponto de defeito, em Ω ou pu ;

X – reatância do circuito desde a fonte geradora até o ponto de defeito, em Ω ou pu ;

ωt – ângulo de tempo;

F – freqüência do sistema, em Hz.

O primeiro termo da Equação (5.1), ou seja, $\sqrt{2} \times I_{es} \times \sin(\omega t + \beta - \theta)$, representa o valor simétrico da corrente alternada da corrente de curto-círcuito de efeito permanente. Por outro lado, o segundo termo da Equação (5.1), isto é, $\sqrt{2} \times I_{es} \times e^{-\nu C_t} \times \sin(\beta - \theta)$, representa o valor do componente contínuo.

Com base na Equação (5.1) e na Figura 5.7 podem ser feitas as seguintes observações:

- nos circuitos altamente indutivos, em que a reatância X é extremamente superior à resistência R , a corrente de curto-círcuito é constituída de seu componente simétrico, e o componente

contínuo ou transitório atinge o seu valor máximo quando o defeito ocorrer no instante em que a tensão está passando pelo seu valor nulo [(Figura 5.7(a)]. Neste caso, tem-se:

$$\text{Para } X \gg R \rightarrow \theta = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) \rightarrow \theta \approx 90^\circ$$

Para o instante $t = 0 \rightarrow \beta = 0^\circ$


$$I_{cc(t)} = \sqrt{2} \times I_{cs} \times [\sin(\omega t + 0^\circ - 90^\circ) - e^{-t/C_r} \times \sin(0^\circ - 90^\circ)]$$

$$I_{cc(t)} = \sqrt{2} \times I_{cs} \times [\sin(\omega t - 90^\circ) + e^{-t/C_r}]$$

- nos circuitos altamente indutivos, em que a reatância X é extremamente superior à resistência R , a corrente de curto-círcuito é constituída somente de seu componente simétrico quando o defeito ocorrer no instante em que a tensão está passando pelo seu valor máximo [Figura 5.7(b)]. Neste caso, tem-se:

FIGURA 5.7

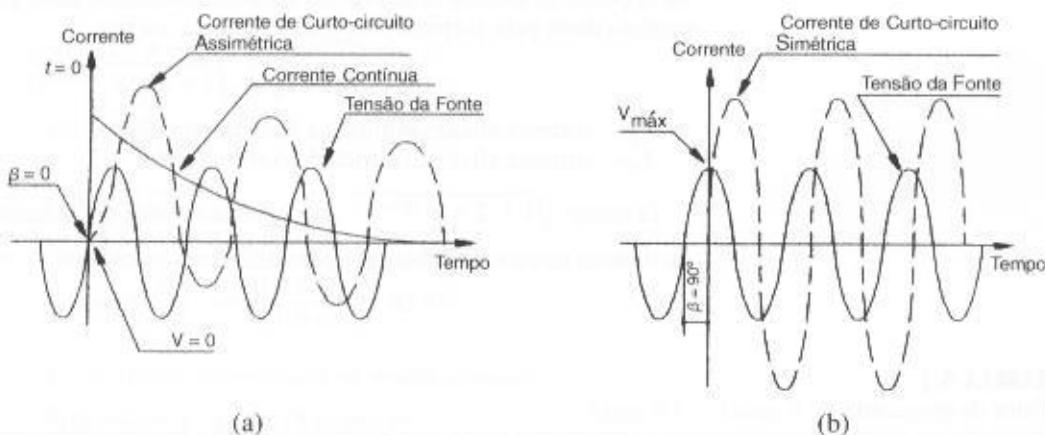Corrente de curto-círcuito em função do valor da tensão para $t=0$



$$\text{Para } X \gg R \rightarrow \theta = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) \rightarrow \theta \approx 90^\circ$$

Para o instante $t = 0 \rightarrow \beta = 90^\circ$

$$I_{cc(t)} = \sqrt{2} \times I_{cs} \times [\sin(\omega t + 90^\circ - 90^\circ) - e^{-t/C_r} \times \sin(90^\circ - 90^\circ)]$$

$$I_{cc(t)} = \sqrt{2} \times I_{cs} \times [\sin(\omega t + 0^\circ) - e^{-t/C_r} \times \sin(0^\circ)]$$

$$I_{cc(t)} = \sqrt{2} \times I_{cs} \times \sin(\omega t)$$

- analisando a Equação (5.1) verifica-se que as condições que tornam o máximo possível os termos transitórios não conduzem por consequência os máximos valores da corrente $I_{cc(t)}$.
- o componente contínuo apresenta um amortecimento ao longo do desenvolvimento dos vários ciclos durante os quais pode durar a corrente de curto-círcuito de valor assimétrico. Este amortecimento está ligado ao fator de potência de curto-círcuito, ou seja, à relação X/R , que caracteriza a constante de tempo do sistema.
- quando o circuito apresenta característica predominantemente resistiva, o amortecimento do componente contínuo é extremamente rápido, já que $C_r = \frac{X}{377 \times R}$ tende a zero, para $R \gg X$, enquanto a expressão (e^{-t/C_r}) tende a zero, resultando, nos valores extremos, a nulidade do segundo termo da Equação (5.1).
- quando o circuito apresenta características predominantemente reativas indutivas, o amortecimento do componente contínuo é lento, já que $C_r = \frac{X}{377 \times R}$ tende a ∞ para $R \ll X$, enquanto a expressão (e^{-t/C_r}) tende à unidade, resultando, nos valores extremos, a permanência do componente contínuo associado ao componente simétrico.

É importante observar que num circuito trifásico as tensões estão defasadas de 120° elétricos. Quando se analisam as correntes de curto-círcuito é importante fazê-lo para a fase que permite o maior valor desta corrente.

Assim, quando a tensão está passando por zero numa determinada fase, nas duas outras a tensão está a 86,6% de seu valor máximo. E para se obter o maior valor da corrente de curto-círcuito na ocorrência de um defeito é necessário analisar em que ponto de tensão ocorreu a falta.

Quando o defeito ocorre no instante em que a onda de tensão em qualquer uma das fases está passando por zero, a corrente nesta fase correspondente sofre um defasamento angular que pode chegar a praticamente 90° , quando o defeito acontecer nos terminais do gerador, cuja impedância do sistema fica restrita à reatância de dispersão do gerador. Se o defeito ocorrer distante dos terminais do gerador, o defasamento da corrente fica condicionado ao efeito da impedância do sistema.

Quando se analisa um circuito sob defeito tripolar considera-se somente uma fase, extrapolando-se este resultado para as demais que, logicamente, em outra situação de falta estão sujeitas às mesmas condições desfavoráveis.

Os processos de cálculo da corrente de curto-círcuito fornecem facilmente a intensidade das correntes simétricas em seu valor eficaz. Para se determinar a intensidade da corrente assimétrica, basta que se conheça a relação X/R do circuito, sendo X e R medidos desde a fonte de alimentação até o ponto de defeito e, através do fator de assimetria, dado na Equação (5.4), se estabeleça o produto deste pela corrente simétrica calculada, ou seja:

$$I_{ca} = I_{cs} \times \sqrt{1 + 2 \times e^{-(2\pi t/C_f)}} \quad (5.4)$$

I_{ca} — corrente eficaz assimétrica de curto-círcuito;

I_{cs} — corrente eficaz simétrica de curto-círcuito.

O termo $\sqrt{1 + 2 \times e^{-(2\pi t/C_f)}}$ é denominado fator de assimetria. O seu valor pode ser obtido facilmente através da Tabela 5.1 para diferentes valores de $C_f = \frac{X}{377 \times R}$, considerando, neste

TABELA 5.1

Fator de assimetria — F para $t = 1/4$ ciclo

Relação X/R	Fator de Assimetria	Relação X/R	Fator de Assimetria	Relação X/R	Fator de Assimetria
	F		F		F
0,40	1,00	3,80	1,37	11,00	1,58
0,60	1,00	4,00	1,38	12,00	1,59
0,80	1,02	4,20	1,39	13,00	1,60
1,00	1,04	4,40	1,40	14,00	1,61
1,20	1,07	4,60	1,41	15,00	1,62
1,40	1,10	4,80	1,42	20,00	1,64
1,60	1,13	5,00	1,43	30,00	1,67
1,80	1,16	5,50	1,46	40,00	1,68
2,00	1,19	6,00	1,47	50,00	1,69
2,20	1,21	6,50	1,49	60,00	1,70
2,40	1,24	7,00	1,51	70,00	1,71
2,60	1,26	7,50	1,52	80,00	1,71
2,80	1,28	8,00	1,53	100,00	1,71
3,00	1,30	8,50	1,54	200,00	1,72
3,20	1,32	9,00	1,55	400,00	1,72
3,40	1,34	9,50	1,56	600,00	1,73
3,60	1,35	10,00	1,57	1.000,00	1,73

caso, $t = 0,00416$ s, que corresponde a 1/4 do ciclo, ou seja, o valor de pico do primeiro semiciclo. Para exemplificar o cálculo de um valor tabelado, adotar a relação $X/R = 3,00$.

$$C_t = \frac{X}{377 \times R} = \frac{3,00}{377} = 0,00795 \text{ s}$$

$$F_a = \sqrt{1 + 2 \times e^{-(2 \times 0,00416/0,00795)}} = 1,30$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.1)

Calcular a corrente de curto-círcuito após decorrido 1/4 de ciclo do início do defeito que ocorreu no momento em que a tensão passava por zero no sentido crescente, numa rede de distribuição de 13,8 kV, resultando numa corrente simétrica de 12.000 A. A resistência e reatância até o ponto que falta valem respectivamente 0,9490 e 1,8320 Ω .

$$C_t = \frac{X}{2\pi \times F \times R} = \frac{1,8320}{2 \times \pi \times 60 \times 0,9490} = 0,00512 \text{ s}$$

$$wt = 2 \times \pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2} = 1,57079 \text{ rd}$$

$$t = \frac{1}{4} \times \frac{1}{60} = 0,00416 \text{ s}$$

$$1 \text{ rd} = 57,3^\circ$$

$$\omega t = 1,57059 \times 57,3 = 90^\circ$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = \arctg\left(\frac{1,8320}{0,9490}\right) = 62,61^\circ$$

$$\beta = 0^\circ \text{ (tensão no ponto nulo no sentido crescente)}$$

Aplicando-se a Equação (5.1), tem-se:

$$I_{cc(t)} = \sqrt{2} \times 12.000 \times \left[\sin(90^\circ + 0^\circ - 62,61^\circ) - e^{-\left(\frac{0,00416}{0,00512}\right)} \times \sin(0^\circ - 62,61^\circ) \right]$$

$$I_{cc(t)} = 16.970,5 \times (0,460 + 0,394) \rightarrow I_{cc(t)} = 7.806 + 6.686 \text{ A} \rightarrow I_{cc(t)} = 14.442 \text{ A} = 14,4 \text{ kA}$$

3 SISTEMA DE BASE E VALORES POR UNIDADE

Para se obter algumas facilidades no cálculo das correntes de curto-círcito é necessário aplicar alguns artifícios matemáticos que muito simplificam a resolução dessas questões.

3.1 Sistema de Base

Quando num determinado sistema há diversos valores tomados em bases diferentes é necessário estabelecer uma base única e transformar todos os valores considerados nesta base para que se possa trabalhar adequadamente com os dados do sistema.

Para facilitar o entendimento, basta compreender que o conhecido *sistema percentual ou por cento* é um sistema onde os valores considerados são tomados da base 100. Da mesma forma se poderia estabelecer um sistema de base 1.000 ou sistema *milesimal*, onde os valores deveriam ser tomados nesta base. Assim, se um engenheiro que ganhasse US\$ 2.500,00/mês recebesse um aumento de 10% (base 100) passaria a perceber um salário de $US\$ 2.500,00 + 10/100 \times 2.500 = US\$ 2.750,00$. Se, no entanto, o aumento fosse de 10 *por milésimo* (base 1.000), passaria a perceber somente $US\$ 2.500 + 10/1.000 \times 2.500 = US\$ 2.525,00$.

Caso semelhante acontece com os diversos elementos de um sistema elétrico. Costuma-se expressar a impedância do transformador em *Z%* (base 100) de sua potência nominal em kVA. Também as impedâncias dos motores elétricos são definidos em *Z%* na base da potência nominal do motor, em cv. Já os condutores elétricos apresentam impedâncias em valores ôhmicos.

Ora, como se viu, é necessário admitir uma base única para expressar todos os elementos de um determinado circuito, a fim de que se possa operar facilmente, como, por exemplo, realizando-se as operações de soma, subtração etc.

5.3.2 Valores por Unidade

É um dos vários métodos de cálculo conhecidos na prática que procuram simplificar a resolução das questões relativas à determinação das correntes de curto-círcuito.

O valor de uma determinada grandeza *por unidade* é definido como a relação entre esta grandeza e o valor adotado arbitrariamente como sua base, sendo expresso em decimal. O valor em *pu* pode ser também expresso em percentagem que corresponde a 100 vezes o valor encontrado.

Os valores de tensão, corrente, potência e impedância de um circuito são, normalmente, convertidos em percentagem ou *por unidade* — *pu*. As impedâncias dos transformadores, em geral dadas em forma percentual, são da mesma maneira convertidas em *pu*. As impedâncias dos condutores, conhecidas normalmente em $\text{m}\Omega/\text{m}$ ou Ω/km , são transformadas também em *pu*, todas referidas, porém, a uma mesma base. O sistema *pu* introduz métodos convenientes de expressar as grandezas elétricas mencionadas numa mesma base.

Uma das vantagens mais significativas para se adotar a prática do sistema *por unidade* está relacionada à presença de transformadores no circuito. Neste caso, as impedâncias no primário e secundário, que em valores ôhmicos estão relacionadas pelo número de espiras, são expressas pelo mesmo número no sistema *por unidade*. Para demonstrar esta afirmação, considerar uma impedância de $0,6\Omega$ tomada no secundário de um transformador de 1.000 kVA-13.800/380 V. O seu valor em *pu* nos lados primário e secundário do transformador é o mesmo, ou seja:

- Valor da impedância no secundário do transformador

$$Z_{pu2} = \frac{Z_{\Omega2}}{Z_b} = \frac{0,6}{0,1444} = 4,15 \text{ pu}$$

$$Z_b = \frac{1.000 \times V_b^2}{P_b} = \frac{1.000 \times 0,380^2}{1.000} = 0,1444 \Omega$$

- Valor da impedância no primário do transformador

$$Z_{pu1} = \frac{Z_{\Omega1}}{Z_b} = \frac{791,3}{190,4} = 4,15 \text{ pu}$$

$$Z_{\Omega1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 \times Z_{\Omega2} = \left(\frac{13.800}{380} \right)^2 \times 0,6 = 791,3 \Omega$$

$$Z_b = \frac{1.000 \times V_b^2}{P_b} = \frac{1.000 \times 13,80^2}{1.000} = 190,4 \Omega$$

Algumas vantagens podem ser apresentadas quando se usa o sistema *por unidade*, ou seja:

- todos os transformadores do circuito são considerados com a relação de transformação 1:1, sendo, portanto, dispensada a representação no diagrama de impedância;
- é necessário conhecer apenas o valor da impedância do transformador expressa em *pu* ou em %, sem identificar a que lado se refere;
- todos os valores expressos em *pu* estão referidos ao mesmo valor percentual;
- toda impedância expressa em *pu* tem o mesmo valor, independentemente do nível de tensão a que está referido o valor da impedância em *pu*;
- para cada nível de tensão, o valor da impedância ôhmica varia ao mesmo tempo em que varia a impedância base, resultando sempre a mesma relação;
- a potência base é selecionada para todo o sistema;
- a tensão base é selecionada para um determinado nível de tensão do sistema;
- adotando-se a tensão base para um lado de tensão do transformador, deve-se calcular a tensão base para o outro lado de tensão do transformador;
- normalmente é tomada como base a tensão nominal do transformador.

Comumente, arbitram-se como valores de base a potência e a tensão. As outras grandezas variam em função destas. Tomando-se como base a potência P_b em kVA e a tensão V_b em kV, tem-se:

a) Corrente base

$$I_b = \frac{P_b}{\sqrt{3} \times V_b} \text{ (A)} \quad (5.5)$$

b) Impedância base

$$Z_b = \frac{1.000 \times V_b^2}{P_b} \text{ (\Omega)} \quad (5.6)$$

c) Impedância por unidade ou *pu*

$$Z_{pu} = \frac{Z_{c\Omega}}{Z_b} \text{ (pu)} \quad (5.7)$$

Pode ser expressa também por:

$$Z_{pu} = Z_{c\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.8)$$

$Z_{c\Omega}$ = impedância do circuito, em Ω .

Quando o valor de uma grandeza é dado numa determinada base (1) e se deseja conhecer o seu valor numa outra base (2), podem-se aplicar as seguintes expressões:

a) Tensão

$$V_{u2} = V_{u1} \times \frac{V_2}{V_1} \text{ (pu)} \quad (5.9)$$

V_{u2} = tensão em *pu* na base V_2 ;

V_{u1} = tensão em *pu* na base V_1 .

b) Corrente

$$I_{u2} = I_{u1} \times \frac{V_2}{V_1} \times \frac{P_1}{P_2} \text{ (pu)} \quad (5.10)$$

I_{u2} = corrente em *pu* nas bases V_2 e P_2 ;

I_{u1} = corrente em *pu* nas bases V_1 e P_1 .

c) Potência

$$P_{u2} = P_{u1} \times \frac{P_1}{P_2} \text{ (pu)} \quad (5.11)$$

P_{u2} = potência em *pu* na base P_2 ;

P_{u1} = potência em *pu* na base P_1 .

d) Impedâncias

$$Z_{u2} = Z_{u1} \times \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 \text{ (pu)} \quad (5.12)$$

Z_{u2} = impedância em *pu* nas bases V_2 e P_2 ;

Z_{u1} = impedância em *pu* nas bases V_1 e P_1 .

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.2)

A impedância percentual de um transformador de força de 1.000 kVA – 13.800/13.200/12.600 – 380/220 V é de 4,5% referida ao tape de 13.200 V. Calcular esta impedância no tape de tensão mais elevada, ou seja, 13.800 V.

Adotando-se as bases de 1.000 kVA e 13.800 V e aplicando-se a Equação (5.12), tem-se:

$$Z_{u2} = 4.5 \times \frac{1.000}{1.000} \times \left(\frac{13.200}{13.800} \right)^2 = 4,11\%$$

P_1 = 1.000 kVA (valor de base da potência a que refere a impedância de 4,5%);

P_2 = 1.000 kVA (nova base à qual se quer referir a impedância de 4,5%);

V_1 = 13.200 V (valor de base de tensão a que refere a impedância de 4,5%);

V_2 = 13.800 V (nova base à qual se quer referir a impedância de 4,5%; foi selecionada a base igual à tensão nominal primária do transformador).


5.4 TIPOS DE CURTO-CIRCUITO

O defeito nas instalações elétricas pode ocorrer em uma das seguintes formas:

5.4.1 Curto-círcuito Trifásico

Um curto-círcuito-trifásico se caracteriza quando as tensões nas três fases se anulam no ponto de defeito, conforme se mostra na Figura 5.8.

FIGURA 5.8
Curto-círcuito trifásico

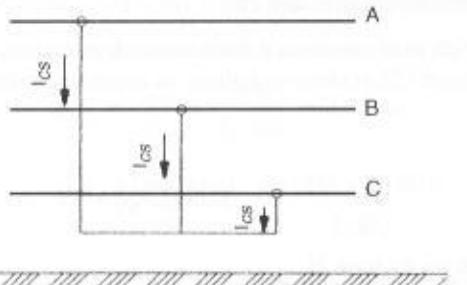

Por serem geralmente de maior valor, as correntes de curto-círcuito trifásicas são de fundamental importância devido à larga faixa de aplicação. O seu emprego se faz sentir nos seguintes casos:

- ajustes dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente;
- capacidade de interrupção dos disjuntores;
- capacidade térmica dos cabos e equipamentos;
- capacidade dinâmica dos equipamentos;
- capacidade dinâmica dos barramentos coletores.

5.4.2 Curto-círcuito Bifásico

O defeito pode ocorrer em duas situações distintas, ou seja: na primeira, há o contato somente entre dois condutores de fases diferentes, conforme se observa na Figura 5.9; na segunda, além do contato direto entre os citados condutores, há a participação do elemento terra, de acordo com a Figura 5.10.


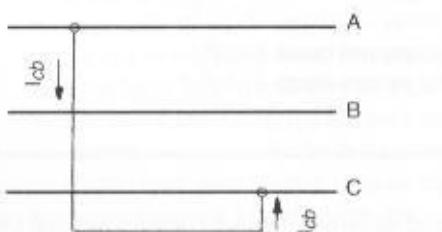


FIGURA 5.9
Curto-círcuito bifásico

FIGURA 5.10
Curto-circuito bifásico com terra.

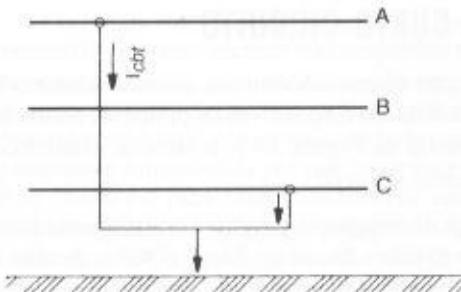

5.4.3 Curto-circuito Fase-terra

À semelhança do curto-circuito bifásico, o defeito monopolar pode ocorrer em duas situações diversas: na primeira, há somente o contato entre o condutor fase e terra, conforme a Figura 5.11; na segunda, há o contato simultâneo entre dois condutores fase e terra, de acordo com a Figura 5.12.

As correntes de curto-circuito monopolares são empregadas nos seguintes casos:

- ajuste dos valores mínimos dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes;
- seção mínima do condutor de uma malha de terra;
- limite das tensões de passo e de toque;
- dimensionamento de resistor de aterramento.

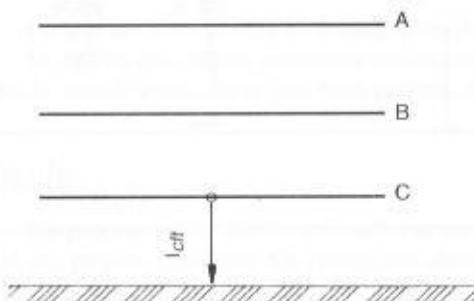


FIGURA 5.11
Curto-circuito fase-terra

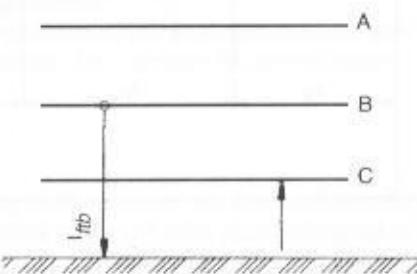


FIGURA 5.12
Curto-circuito com contato simultâneo

As correntes de curto-circuito monopolares costumam ser maiores do que as correntes de curto-circuito trifásicas nos terminais do transformador da subestação, na condição de falta máxima.

Quando as impedâncias do sistema são muito pequenas, as correntes de curto-circuito de uma forma geral assumem valores muito elevados, capazes de danificar térmica e mecanicamente os equipamentos da instalação, caso o seu dimensionamento não seja compatível. Pode-se até não se obter no mercado equipamentos com capacidade suficiente para suportar determinadas correntes de curto-circuito. Neste caso, o projetista deve buscar meios para reduzir o valor dessas correntes, podendo admitir uma das seguintes opções:

- dimensionar os transformadores de força com impedância percentual elevada (transformador normalmente fora dos padrões normalizados e fabricados sobre encomenda);
- dividir a carga da instalação em circuitos parciais alimentados através de vários transformadores (subestações primárias);
- inserir uma reatância série no circuito principal ou no neutro do transformador quando se tratar de correntes monopolares elevadas.


A aplicação da reatância série no circuito principal acarreta uma redução do fator de potência da instalação, necessitando-se, pois, da aplicação de banco de capacitores para elevar o seu valor.

A base de qualquer sistema de proteção está calcada no conhecimento dos valores das correntes de curto-circuito da instalação. Deste modo, são dimensionados os fusíveis e disjuntores e determinados os valores nominais dos dispositivos e equipamentos a serem utilizados em função dos limites da corrente de curto-circuito indicados por seus fabricantes.

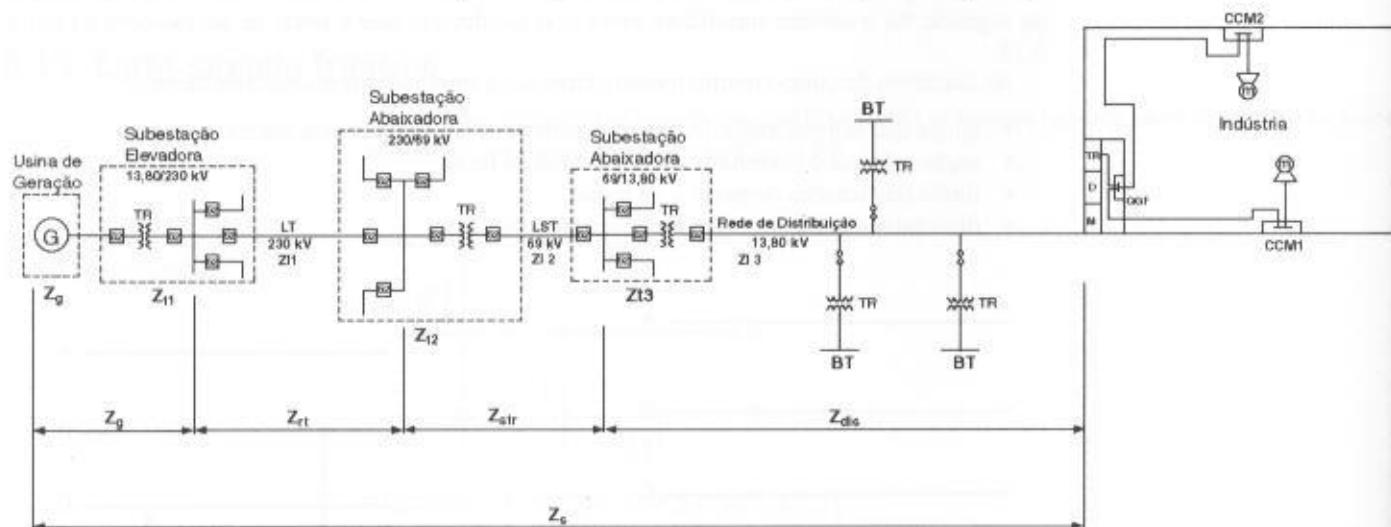5.5 DETERMINAÇÃO DAS CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO

As correntes de curto-circuito devem ser determinadas em todos os pontos onde se requer a instalação de equipamentos ou dispositivos de proteção. Numa instalação industrial convencional, como aquela apresentada na Figura 5.13, podem-se estabelecer previamente alguns pontos de importância fundamental, ou seja:

- ponto de entrega de energia, cujo valor é normalmente fornecido pela companhia supridora;
- barramento do Quadro Geral de Força (QGF), devido à aplicação dos equipamentos e dispositivos de manobra e proteção do circuito geral e dos circuitos de distribuição;
- barramento dos Centros de Controle de Motores (CCMs), devido à aplicação dos equipamentos e dispositivos de proteção dos circuitos terminais dos motores;
- terminais dos motores, quando os dispositivos de proteção estão ali instalados;
- barramento dos Quadros de Distribuição de Luz (QDLs), devido ao dimensionamento dos disjuntores, normalmente selecionados para esta aplicação.



Z_g – Impedância do Gerador

Z_{tr} – Impedância do Sistema de Transmissão

Z_{str} – Impedância do Sistema de Subtransmissão

Z_{dis} – Impedância do Sistema de Distribuição

Z_s – Impedância Reduzida do Sistema

m – Motor

M – Medição

D – Disjuntor

TR – Transformador

FIGURA 5.13

Diagrama de um sistema de geração/transmissão/subtransmissão/distribuição/consumidor

5.5.1 Impedâncias do Sistema

No cálculo das correntes de defeito devem ser representados os principais elementos do circuito através de suas impedâncias. No entanto, as impedâncias de alguns desses elementos podem ser desprezadas, dependendo de algumas considerações.

É importante lembrar que, quanto menor é a tensão do sistema, mais necessário se faz considerar um maior número de impedâncias, dada a influência que poderia exercer no valor final da corrente. Como orientação, podem-se mencionar os elementos do circuito que devem ser considerados através de suas impedâncias no cálculo das correntes de curto-circuito.

a) Impedância reduzida do sistema

É aquela que representa todas as impedâncias desde a fonte de geração até o ponto de entrega de energia à unidade consumidora, isto é, compreendendo as impedâncias da geração, do sistema de transmissão, do sistema de subtransmissão e do sistema de distribuição. A Figura 5.13 mostra um diagrama simplificado representativo de um sistema anteriormente mencionado, indicando todas as impedâncias envolvidas e que são responsáveis pelos níveis de curto-circuito no sistema de média tensão.

O valor da impedância reduzida do sistema deve ser fornecido ao projetista da instalação industrial pela área técnica da companhia concessionária de energia elétrica local. Dependendo da concessionária, pode ser fornecido em *pu* ou em ohms. Muitas vezes, é fornecido o valor da corrente de curto-círcuito no ponto de entrega de energia. Quando ainda os valores anteriores são desconhecidos, toma-se a capacidade de ruptura mínima do disjuntor geral de proteção de entrada, geralmente estabelecida por norma de fornecimento da concessionária e de conhecimento geral. Este último é o valor mais conservativo que se pode tomar como base para se determinar a impedância reduzida do sistema. Na maioria das aplicações, a impedância do sistema de suprimento é muito pequena em relação ao valor da impedância da rede industrial.

b) Impedância do sistema primário (tensões acima de 2.400 V)

É aquela que a partir do ponto de entrega de energia representa as impedâncias dos componentes conectados na tensão superior a 2.400 V, isto é:

- transformadores de força;
- circuito de condutores nus ou isolados de grande comprimento;
- reatores limitadores, se for o caso.

c) Impedância do sistema secundário

É aquela que a partir do transformador abaixador representa as impedâncias de todos os componentes dos circuitos de tensão.

- circuitos de condutores nus ou isolados de grande comprimento;
- reatores limitadores, se for o caso;
- barramentos de painéis de comando de comprimento superior a 4 m;
- impedância dos motores quando se levar em consideração a sua contribuição.

Podem ser dispensadas as impedâncias dos autotransformadores.

Os limites dos valores anteriormente considerados são orientadores e cabe ao projetista o bom senso de decidir a influência que estes poderão ter sobre o resultado das correntes de curto-círcuito.

5.5.2 Metodologia de Cálculo

Os processos de cálculo utilizados neste trabalho são de fácil aplicação no desenvolvimento de um projeto industrial. Os resultados são valores aproximados dos métodos mais sofisticados, porém a precisão obtida satisfaz plenamente aos propósitos a que se destinam. Assim, considerar uma indústria com *layout* bastante convencional como o representado na Figura 5.14.

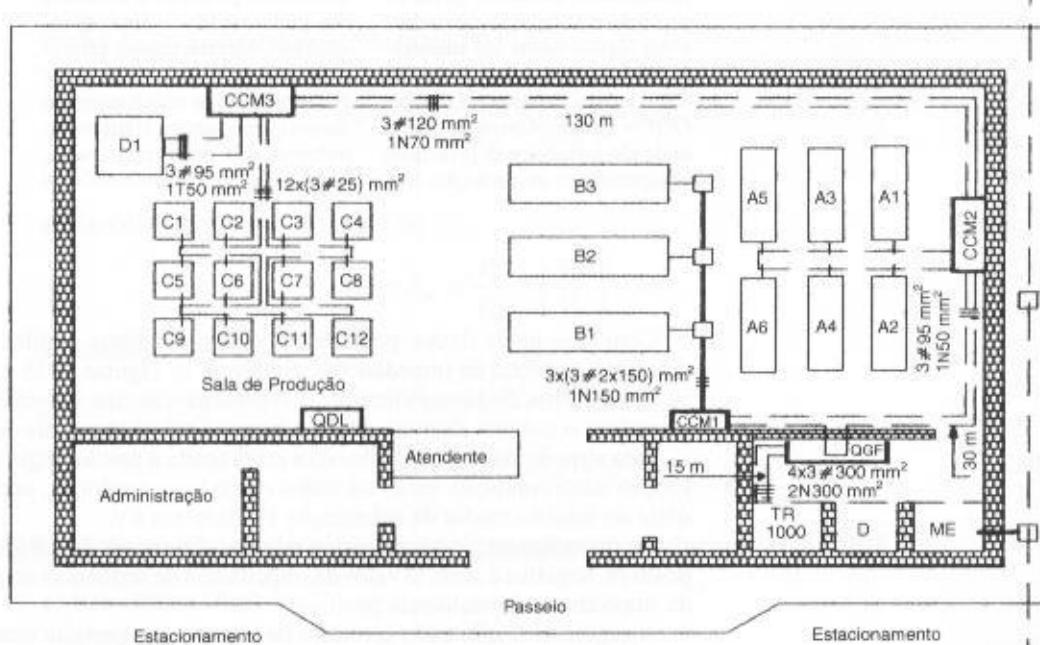


FIGURA 5.14

Plano de layout de uma indústria



FIGURA 5.15
Diagrama unifilar simplificado

P – ponto de entrega de energia à indústria; ME – posto de medição da concessionária; D – posto de proteção e comando, onde são instalados o disjuntor geral de proteção e a chave seccionadora e em alguns casos um transformador de potencial de proteção; TR – posto de transformação; QGF – Quadro Geral de Força, onde são instalados os principais equipamentos de proteção, ma-

nobra e medição indicativa em baixa tensão; CCM – Centro de Controle de Motores, onde estão instalados, geralmente, os elementos de proteção e manobra dos motores; M – máquinas industriais, caracterizadas, principalmente, pelos valores de placa dos motores que as açãoam, ou outros componentes elétricos de trabalho, tais como resistência, reatores etc.

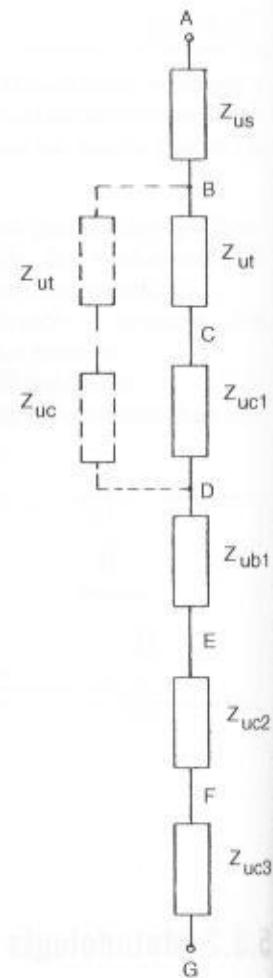


FIGURA 5.16
Diagrama de blocos

Com base nessa figura, pode-se elaborar o diagrama unifilar simplificado e posteriormente o diagrama de bloco de impedâncias, conforme as Figuras. 5.15 e 5.16, respectivamente.

O diagrama de bloco sintetiza a representação das impedâncias de valor significativo que compõem o sistema elétrico, desde a geração até os terminais do motor.

Para simplicidade de cálculo, será empregada a metodologia de valores *por unidade (pu)*. Em função desta condição, serão adotados como base o valor P_b , expresso em kVA, e a tensão secundária do transformador da subestação V_b , dada em kV.

As impedâncias de barramentos e cabos devem ser calculadas em seus valores de seqüência positiva, negativa e zero. O valor da impedância de seqüência negativa, neste caso, é igual ao valor da impedância de seqüência positiva.

A seguir, será mostrado o roteiro de cálculo que permite determinar os valores das correntes de curto-círcuito em diferentes pontos da rede industrial.

5.5.3 Seqüência de Cálculo

5.5.3.1 Impedância reduzida do sistema (Z_{us})

a) Resistência (R_{us})

Como a resistência do sistema de suprimento é muito pequena relativamente ao valor da reatância, na prática é comum desprezar-se o seu efeito, isto é:

$$R_{us} \approx 0$$

b) Reatância (X_{us})

Considerando-se que a concessionária forneça a corrente de curto-círcuito (I_{cp}) no ponto de entrega, tem-se:

$$P_{ce} = \sqrt{3} \times V_{np} \times I_{cp} \text{ (kVA)} \quad (5.13)$$

P_{ce} – potência de curto-círcuito no ponto de entrega, em kVA;

V_{np} – tensão nominal primária no ponto de entrega, em kV;

I_{cp} – corrente de curto-círcuito simétrica, em A.

O valor da reatância, em pu, é dado pela Equação (5.14).

$$X_{us} = \frac{P_b}{P_{ce}} \text{ (pu)} \quad (5.14)$$

$$\bar{Z}_{us} = R_{us} + jX_{us} \text{ (pu)} \quad (5.15)$$

5.5.3.2 Impedância do(s) transformador(es) da subestação (Z_t)

É necessário conhecer:

- potência nominal P_{nt} , dada em kVA;
- impedância percentual Z_{pt} (Tabela 9.11);
- perdas ôhmicas no cobre P_{cu} , em W (Tabela 9.11);
- tensão nominal V_{nt} , em kV.

a) Resistência (R_{nt})

Inicialmente determina-se a queda de tensão reativa percentual, ou seja:

$$R_{pt} = \frac{P_{cu}}{10 \times P_{nt}} \text{ (\%)} \quad (5.16)$$

Então, R_{nt} será determinada pela Equação (5.17).

$$R_{nt} = R_{pt} \times \frac{P_b}{P_{nt}} \times \left(\frac{V_{nt}}{V_b} \right)^2 \text{ (pu)} \quad (5.17)$$

b) Reatância (X_{nt})

A impedância unitária tem valor de:

$$Z_{nt} = Z_{pt} \times \frac{P_b}{P_{nt}} \times \left(\frac{V_{nt}}{V_b} \right)^2 \text{ (pu)} \quad (5.18)$$

A reatância unitária será:

$$X_{nt} = \sqrt{Z_{nt}^2 - R_{nt}^2} \quad (5.19)$$

$$\bar{Z}_{nt} = R_{nt} + jX_{nt} \text{ (pu)} \quad (5.20)$$

5.5.3.3 Impedância do circuito que conecta o transformador ao QGF

a) Resistência (R_{uc1})

$$R_{uc1} = \frac{R_{u\Omega} \times L_{c1}}{1.000 \times N_{c1}} \text{ (\Omega)} \quad (5.21)$$

$$R_{ac1} = R_{c1\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.22)$$

R_{ac1} – resistência do condutor de seqüência positiva, em $\text{m}\Omega/\text{m}$ (Tabela 3.22).

L_{c1} – comprimento do circuito, medido entre os terminais do transformador e o ponto de conexão com o barramento, dado em m;

N_{c1} – número de condutores por fase do circuito mencionado.

b) Reatância (X_{ac1})

A reatância do cabo é:

$$X_{c1\Omega} = \frac{X_{u\Omega} \times L_{c1}}{1.000 \times N_{c1}} \text{ (\Omega)} \quad (5.23)$$

$$X_{ac1} = X_{c1\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.24)$$

$X_{u\Omega}$ – reatância de seqüência positiva do condutor fase, em $\text{m}\Omega/\text{m}$ (Tabela 3.22).

$$\vec{Z}_{ac1} = R_{ac1} + jX_{ac1} \text{ (pu)} \quad (5.25)$$

Quando há dois ou mais transformadores ligados em paralelo, deve-se calcular a impedância série de cada transformador com o circuito que o liga ao QGF, determinando-se, em seguida, a impedância resultante através do paralelismo destas.

Para transformadores de impedâncias iguais e circuitos com condutores de mesma seção e comprimento, a impedância é dada por:

$$\vec{Z}_{c1\Omega} = \frac{\vec{Z}_{1c1\Omega}}{N_{np}}$$

$\vec{Z}_{1c1\Omega}$ – impedância do circuito, compreendendo o transformador e condutores, em Ω ou pu;

N_{np} – número de transformadores em paralelo.

5.5.3.4 Impedância do barramento do QGF (Z_{ub1})

a) Resistência (R_{ub1})

$$R_{b1\Omega} = \frac{R_{u\Omega} \times L_b}{1.000 \times N_{b1}} \text{ (\Omega)} \quad (5.26)$$

$R_{u\Omega}$ – resistência ôhmica da barra, em $\text{m}\Omega/\text{m}$ (Tabelas 3.39 e 3.43);

N_{b1} – número de barras em paralelo;

L_b – comprimento da barra, em m.

A resistência, em pu, é dada por:

$$R_{ub1} = R_{b1\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.27)$$

b) Reatância (X_{ub1})

$$X_{b1\Omega} = \frac{X_{u\Omega} \times L_b}{1.000 \times N_{b1}} \text{ (\Omega)} \quad (5.28)$$

A reatância, em pu, é dada por:

$$X_{ub1} = X_{b1\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.29)$$

$$\vec{Z}_{ub1} = R_{ub1} + jX_{ub1} \text{ (pu)} \quad (5.30)$$

5.5.3.5 Impedância do circuito que conecta o QGF ao CCM

Os valores da resistência e reatância, em pu , respectivamente iguais a R_{uc2} e X_{uc2} , são calculados à semelhança de R_{uc1} e X_{uc1} , na Seção 5.5.3.3.

5.5.3.6 Impedância do circuito que conecta o CCM aos terminais do motor

Aqui também é válida a observação feita na seção anterior.

Foi omitida no próprio diagrama de bloco a impedância do barramento do CCM1. Sendo normalmente de pequena dimensão, a sua influência sobre a impedância total é de pouca importância e, por isso, desprezada. No caso da existência de barramentos de grandes dimensões (acima de 4 m), aconselha-se considerar o efeito de sua impedância. Com relação ao barramento do QGF, também é válido este comentário.

5.5.3.7 Corrente simétrica de curto-círcuito trifásico

Para a determinação das correntes de curto-círcuito em qualquer ponto do sistema, procede-se à soma vetorial de todas as impedâncias calculadas até o ponto desejado e aplica-se a Equação (5.31), ou seja:

$$\bar{Z}_{unit} = \sum_{i=1}^{i=n} (R_{ui} + jX_{ui}) \text{ (pu)} \quad (5.31)$$

R_{ui} e X_{ui} são, genericamente, a resistência e a reatância unitárias de cada impedância do sistema até o ponto onde se pretende determinar os valores de curto-círcuito.

A corrente base vale:

$$I_b = \frac{P_b}{\sqrt{3} \times V_b} \text{ (A)} \quad (5.32)$$

A corrente de curto-círcuito simétrica, valor eficaz, então, é dada por:

$$\bar{I}_{cs} = \frac{I_b}{1.000 \times \bar{Z}_{unit}} \text{ (kA)} \quad (5.33)$$

Quando se pretende obter simplificadamente a corrente de curto-círcuito simétrica nos terminais do transformador, basta aplicar a Equação (5.34):

$$I_{cst} = \frac{I_n}{Z_{pr\%}} \times 100 \text{ (A)} \quad (5.34)$$

I_n – corrente nominal do transformador, em A;

$Z_{pr\%}$ – impedância percentual do transformador.

Este valor é aproximado, pois nele não está computada a impedância reduzida do sistema de suprimento.

5.5.3.8 Corrente assimétrica de curto-círcuito trifásico

$$I_{ca} = F_a \times I_{cs} \text{ (kA)} \quad (5.35)$$

F_a – fator de assimetria determinado segundo a relação dada na Tabela 5.1.

5.5.3.9 Impulso da corrente de curto-círcuito

$$I_{cm} = \sqrt{2} \times I_{ca} \text{ (kA)} \quad (5.36)$$

5.5.3.10 Corrente bifásica de curto-círcuito

$$I_{cb} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{ca} \text{ (kA)} \quad (5.37)$$

5.5.3.11 Corrente fase-terra de curto-círcuito

A determinação da corrente de curto-círcuito fase-terra requer o conhecimento das impedâncias de seqüência zero do sistema, além das impedâncias de seqüência positiva já abordadas. Se o transformador da instalação for ligado em triângulo primário e estrela no secundário com o ponto neutro aterrado, não se deve levar em conta as impedâncias de seqüência zero do sistema de fornecimento de energia, pois estas ficam confinadas no delta do transformador em questão.

No cálculo das correntes de curto-círcuito fase-terra, deve-se considerar a existência de três impedâncias que são de fundamental importância para a grandeza dos valores calculados. São elas:

5.5.3.11.1 Impedância de contato (R_{ct})

É caracterizada normalmente pela resistência (R_{ct}) que a superfície de contato do cabo e a resistência do solo no ponto de contato oferecem à passagem da corrente para a terra. Tem-se atribuído geralmente o valor conservativo de $\frac{40}{3}\Omega$. Tem-se também utilizado com freqüência o valor de $\frac{120}{3}\Omega$.

5.5.3.11.2 Impedância da malha de terra (R_{mt})


Pode ser obtida através de medição ou calculada conforme metodologia exposta no Capítulo 11. O valor máximo admitido por norma de diversas concessionárias de energia elétrica é de 10Ω , nos sistemas de 15 a 25 kV, e é caracterizado pelo seu componente resistivo.

5.5.3.11.3 Impedância de aterramento (R_{at})

Quando a corrente de curto-círcuito fase-terra é muito elevada, costuma-se introduzir entre o neutro do transformador e a malha de terra uma determinada impedância que pode ser um reator ou um resistor, sendo mais freqüente este último. O valor desta impedância varia em função de cada projeto. Para melhor esclarecer o assunto, veja o livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, do autor.

A Figura 5.17 mostra esquematicamente as impedâncias anteriormente mencionadas.

FIGURA 5.17
Percorso da corrente de curto-círcuito fase-terra

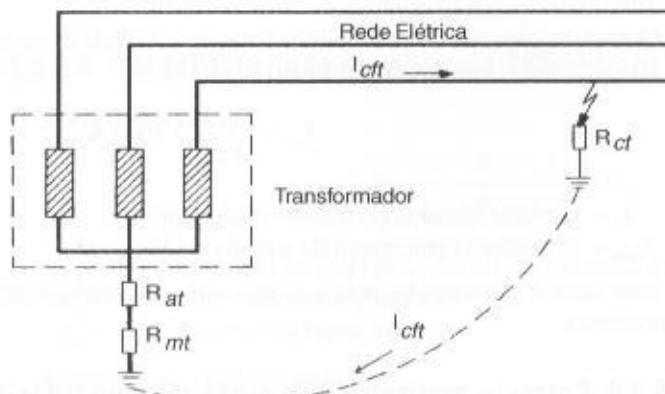

R_{ct} – resistência de contato, ou de arco; R_{mt} – resistência da malha de terra; R_{at} – resistor de aterramento.

5.5.3.11.4 Corrente de curto-círcuito fase-terra máxima

É determinada quando são levadas em consideração somente as impedâncias dos condutores e as do transformador. É calculada segundo a Equação (5.38).

$$I_{cftmax} = \frac{3 \times I_b}{2 \times \bar{Z}_{umt} + \bar{Z}_{u0i} + \bar{Z}_{u0c}} \quad (A) \quad (5.38)$$

Z_{u0} – impedância de seqüência zero do transformador que é igual à sua impedância de seqüência positiva.

O valor \bar{Z}_{u0c} é determinado considerando-se as resistência e reatância de seqüência zero dos condutores. Na prática, pode-se desprezar a impedância de seqüência zero dos barramentos, pois o seu efeito não se faz sentir nos valores calculados. De um modo geral, \bar{Z}_{u0c} é dado pela Equação (5.39).

$$\bar{Z}_{u0c} = R_{u0c} + jX_{u0c} \text{ (pu)} \quad (5.39)$$

$$R_{u0c} = R_{c\Omega 0} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.40)$$

$$X_{u0c} = X_{c\Omega 0} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)} \quad (5.41)$$

$R_{c\Omega 0}$ e $X_{c\Omega 0}$ – resistência e reatância de seqüência zero, valores obtidos na Tabela 3.22.

5.5.3.11.5 Corrente de curto-círcuito fase-terra mínima

É determinada quando se leva em consideração, além das impedâncias dos condutores e transformadores, as impedâncias de contato, a do resistor de aterramento, caso haja, e da malha de terra. É calculada segundo a Eq. (5.42).

$$\bar{I}_{c\Omega m} = \frac{3 \times I_b}{2 \times \bar{Z}_{u0t} + \bar{Z}_{u0c} + \bar{Z}_{u0t} + 3 \times (R_{ucl} + R_{umt} + R_{uat})} \text{ (A)} \quad (5.42)$$

$$R_{ucl} = R_{cl} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)}$$

$$R_{umt} = R_{mt} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)}$$

$$R_{uat} = R_{at} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} \text{ (pu)}$$

R_{ucl} – resistência de contato, em pu;

R_{umt} – resistência da malha de terra, em pu;

R_{uat} – resistência do resistor de aterramento, em pu.

A determinação das correntes de curto-círcuito em sistemas de média tensão pode ser feita com base nos mesmos procedimentos adotados anteriormente. No caso, por exemplo, de um sistema de 13,80 kV, alimentado por uma subestação de 69,0 kV, os dados necessários à determinação das correntes de curto-círcuito podem ser obtidos no livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, do autor, em que são apresentados alguns exemplos de aplicação.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.3)

Considere a indústria representada na Figura 5.14 com as seguintes características elétricas:

- tensão nominal primária: $V_{up} = 13,80 \text{ kV}$;
- tensão nominal secundária: $V_{us} = 380 \text{ V}$;
- impedância percentual do transformador: $Z_{pt} = 5,5\%$;
- corrente de curto-círcuito simétrica no ponto de entrega de energia, fornecida pela concessionária local: $I_{cp} = 5.000 \text{ A} = 5 \text{ kA}$;
- comprimento do circuito TR-QGF = 15 m;
- barramento do QGF: duas barras de cobre justapostas de $80 \times 10 \text{ mm}$ (é prevista a ampliação da carga);
- comprimento da barra do QGF: 5 m;
- comprimento do circuito QGF-CCM3: 130 m;
- resistência de contato do cabo com o solo (falha de isolação): $\frac{40}{3}$
- resistência da malha de terra: 10Ω .

Calcular os valores de corrente de curto-círcuito nos terminais de alimentação do CCM3.

- a) Escolha dos valores de base

- potência base: $P_b = 1.000 \text{ kVA}$;
- tensão base: $V_b = 0,38 \text{ kV}$.

b) Corrente base

$$I_b = \frac{P_b}{\sqrt{3} \times V_b} = \frac{1.000}{\sqrt{3} \times 0,38} = 1.519 \text{ A}$$

c) Impedância reduzida do sistema

- Resistência

$$R_{\text{us}} \approx 0$$

- Reatância

$$X_{\text{us}} = \frac{P_b}{P_{\text{cc}}} = \frac{1.000}{119.511} = 0,00837 \text{ pu}$$

$$P_{\text{cc}} = \sqrt{3} \times V_{\text{ap}} \times I_{\text{cp}} = \sqrt{3} \times 13,8 \times 5.000 = 119.511 \text{ kVA}$$

$$\bar{Z}_{\text{us}} = R_{\text{us}} + jX_{\text{us}} = j0,00837 \text{ pu}$$

d) Impedância do transformador

$$P_{\text{m}} = 1.000 \text{ kVA}$$

- Resistência

$$R_{\text{pt}} = \frac{P_{\text{m}}}{10 \times P_{\text{m}}} = \frac{11.000}{10 \times 1.000} = 1,1\% = 0,011 \text{ pu} \text{ (nas bases } P_{\text{m}} \text{ e } V_{\text{m}}\text{)}$$

$$P_{\text{m}} = 11.000 \text{ W (valor obtido na Tabela 9.11)}$$

$$R_{\text{st}} = R_{\text{pt}} \times \frac{P_b}{P_{\text{m}}} \times \left(\frac{V_{\text{m}}}{V_b} \right)^2 = 0,011 \times \frac{1.000}{1.000} \times \left(\frac{0,38}{0,38} \right)^2 \rightarrow R_{\text{st}} = 0,011 \text{ pu} \text{ (nas bases } P_b \text{ e } V_b\text{)}$$

- Reatância

$$Z_{\text{st}} = Z_{\text{pt}} \times \frac{P_b}{P_{\text{m}}} \times \left(\frac{V_{\text{m}}}{V_b} \right)^2 = 0,055 \times \frac{1.000}{1.000} \times \left(\frac{0,38}{0,38} \right)^2 \rightarrow Z_{\text{st}} = 0,055 \text{ pu} \text{ (nas bases } P_b \text{ e } V_b\text{)}$$

$$Z_{\text{pt}} = 5,5\% = Z_{\text{st}} = 0,055\% \text{ pu} \text{ (nas bases } P_{\text{m}} \text{ e } V_{\text{m}}\text{)}$$

$$X_{\text{st}} = \sqrt{Z_{\text{st}}^2 - R_{\text{st}}^2} = \sqrt{0,055^2 - 0,011^2} = 0,05389 \text{ pu} \text{ (nas bases } P_b \text{ e } V_b\text{)}$$

$$\bar{Z}_{\text{st}} = R_{\text{st}} + jX_{\text{st}} = 0,011 + j0,05389 \text{ pu}$$

e) Impedância do circuito que liga o transformador ao QGF

$$L_{\text{cl}} = 15 \text{ m}$$

$$N_{\text{cl}} = 4 \text{ condutores/fase}$$

$$S_{\text{c}} = 300 \text{ mm}^2$$

- Resistência

$$R_{\text{act}} = R_{\text{c}\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,0002928 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow R_{\text{act}} = 0,00202 \text{ pu}$$

$$R_{\text{u}\Omega} = 0,0781 \text{ m}\Omega/\text{m (valor da Tabela 3.22)}$$

$$R_{\text{c}\Omega} = \frac{R_{\text{act}} \times L_{\text{cl}}}{1.000 \times N_{\text{cl}}} \rightarrow R_{\text{c}\Omega} = \frac{0,0781 \times 15}{4 \times 1.000} = 0,0002928 \Omega$$

- Reatância

$$X_{\text{act}} = X_{\text{c}\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,0004005 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow X_{\text{act}} = 0,00277 \text{ pu}$$

$$X_{\text{u}\Omega} = 0,1068 \text{ m}\Omega/\text{m (valor da Tabela 3.29)}$$

$$X_{\text{c}\Omega} = \frac{X_{\text{u}\Omega} \times L_{\text{cl}}}{1.000 \times N_{\text{cl}}} \rightarrow X_{\text{c}\Omega} = \frac{0,1068 \times 15}{4 \times 1.000} = 0,0004005 \Omega$$

$$\bar{Z}_{\text{act}} = R_{\text{act}} + jX_{\text{act}} = 0,00202 + j0,00277 \text{ pu}$$

f) Impedância do barramento do QGF

$$L_b = 5 \text{ m}$$

$$N_{\text{b}} = 2 \text{ barras/fase de } 2'' \times 1/2''$$

- Resistência

$$R_{ab1} = R_{b1\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,000068 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow R_{ab1} = 0,00047 \text{ pu}$$

$$R_{b1} = 0,0273 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.38)}$$

$$R_{b1\Omega} = \frac{0,0276 \times 5}{2 \times 1.000} = 0,000068\Omega$$

- Reatância

$$X_{ab1} = X_{b1\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,000382 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow X_{ab1} = 0,0026 \text{ pu}$$

$$R_{b0} = 0,1530 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.38)}$$

$$X_{b1\Omega} = \frac{0,1530 \times 5}{2 \times 1.000} = 0,000382\Omega$$

$$\vec{Z}_{ab1} = R_{ab1} + jX_{ab1} = 0,00047 + j0,0026 \text{ (pu)}$$

g) Impedância do circuito que liga o QGF ao CCM3

$$L_{c2} = 130 \text{ m}$$

$$N_{c2} = 1 \text{ condutor/fase}$$

$$S_c = 120 \text{ mm}^2$$

- Resistência

$$R_{uc2} = R_{c2\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,02428 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow R_{uc2} = 0,16814 \text{ pu}$$

$$R_{u\Omega} = 0,1868 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.22)}$$

$$R_{c2\Omega} = \frac{0,1868 \times 130}{1.000} = 0,02428 \Omega$$

- Reatância

$$X_{uc2} = X_{c2\Omega} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,01399 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow X_{uc2} = 0,09688 \text{ pu}$$

$$X_{u\Omega} = 0,1076 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.22)}$$

$$X_{c2\Omega} = \frac{0,1076 \times 130}{1.000} = 0,01399 \Omega$$

$$\vec{Z}_{uc2} = R_{uc2} + jX_{uc2} = 0,16814 + j0,09688 \text{ pu}$$

h) Impedância total do circuito desde a fonte até o CCM3

$$\vec{Z}_{aot} = R_{aot} + jX_{aot} = 0,18164 + j0,16473 \text{ pu}$$

$$R_{aot} = 0 + 0,011 + 0,00202 + 0,00047 + 0,16814 \rightarrow R_{aot} = 0,18163 \text{ pu}$$

$$X_{aot} = 0,00837 + 0,05389 + 0,00277 + 0,00216 + 0,09688 \rightarrow X_{aot} = 0,16451 \text{ pu}$$

i) Corrente de curto-círcuito simétrica trifásica, valor eficaz

$$\bar{I}_c = \frac{I_b}{1.000 \times \bar{Z}_{aot}} = \frac{1.519}{1.000 \times (0,18163 + j0,16451)} \rightarrow I_c = 6,19 \text{ kA}$$

j) Corrente de curto-círcuito assimétrica trifásica, valor eficaz

$$I_{ca} = F_a \times I_c = 1,03 \times 6,19 = 6,37 \text{ kA}$$

$$\frac{X_{aot}}{R_{aot}} = \frac{0,16473}{0,18168} = 0,906$$

$$F_a = 1,03 \text{ (valor interpolado na Tabela 5.1)}$$

k) Impulso da corrente de curto-círcuito

$$I_{im} = \sqrt{2} \times I_{ca} = \sqrt{2} \times 6,37 = 9,0 \text{ kA}$$

- l) Corrente de curto-círcuito bifásico, valor eficaz

$$I_{cb} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{ca} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6,19 = 5,36 \text{ kA}$$

- m) Corrente de curto-círcuito fase-terra máxima, valor eficaz

- Cálculo da impedância de seqüência zero do circuito que liga o transformador ao QGF

$$R_{u0c1} = R_{c00} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,00704 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow R_{u0c1} = 0,04875 \text{ pu}$$

$$R_{00} = 1,8781 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.22)}$$

$$R_{eff1} = \frac{1,8781 \times 15}{4 \times 1.000} = 0,00704 \Omega$$

$$X_{u0c1} = X_{c00} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,00902 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow X_{u0c1} = 0,06246 \text{ pu}$$

$$X_{00} = 2,4067 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.22)}$$

$$X_{c00} = \frac{2,4067 \times 15}{4 \times 1.000} = 0,00902 \Omega$$

$$\bar{Z}_{u0c1} = R_{u0c1} + jX_{u0c1} = 0,04875 + j0,06246 \text{ pu}$$

- Cálculo da impedância de seqüência zero do circuito que liga o QGF ao CCM

$$R_{u0c2} = R_{c00} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,25828 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow R_{u0c2} = 1,78864 \text{ pu}$$

$$R_{00} = 1,9868 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.22)}$$

$$R_{c00} = \frac{1,9868 \times 130}{1.000} = 0,25828 \Omega$$

$$X_{u0c2} = X_{c00} \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0,32635 \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} \rightarrow X_{u0c2} = 2,26004 \text{ pu}$$

$$X_{00} = 2,5104 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (valor da Tabela 3.22)}$$

$$X_{c00} = \frac{2,5104 \times 130}{1.000} = 0,32635 \Omega$$

$$\bar{Z}_{u0c2} = R_{u0c2} + jX_{u0c2} = 1,78864 + j2,26004 \text{ pu}$$

$$\bar{I}_{qmax} = \frac{3 \times I_b}{2 \times \bar{Z}_{u0c2} + \bar{Z}_{a0t} + \sum_{i=1}^{i=6} \bar{Z}_{u0c}} = \frac{3 \times I_b}{\bar{Z}_t}$$

$$\sum_{i=1}^{i=6} \bar{Z}_{u0c} = (0,04875 + j0,06246) + (1,78864 + j2,26004)$$

$$\sum_{i=1}^{i=6} \bar{Z}_{u0c} = 1,83739 + j2,32250 \text{ pu}$$

$$\bar{Z}_t = 2 \times (0,18163 + j0,16451) + (0,011 + j0,05389) + (1,83739 + j2,32250)$$

$$\bar{Z}_t = 2,21167 + j2,70585 \text{ pu}$$

$$\bar{I}_{qmax} = \frac{3 \times 1,519}{1.000 \times (2,21167 + j2,70541)} \rightarrow I_{qmax} = 1,30 \text{ kA}$$

- n) Corrente de curto-círcuito fase-terra mínima, valor eficaz

$$\bar{I}_{qmin} = \frac{3 \times I_b}{2 \times \bar{Z}_{u0t} + \bar{Z}_{a0t} + \sum_{j=1}^{j=6} \bar{Z}_{u0c} + 3 \times (R_{u0t} + R_{a0t} + R_{u0c})}$$

$$I_{q_{\text{fim}}} = \frac{3 \times 1.519}{2,21167 + j2,70585 + 3 \times (92,3 + 23)} \rightarrow I_{q_{\text{fim}}} = 13 \text{ A}$$

$$R_{\text{act}} = \frac{40}{3} \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} = 92,3 \text{ pu}$$

$$R_{\text{fim}} = \frac{40\Omega}{3}$$

$$R_{\text{out}} = \frac{10}{3} \times \frac{1.000}{1.000 \times 0,38^2} = 23,0 \text{ pu}$$

$$R_{\text{fim}} = \frac{10\Omega}{3}$$

Nota: é muito difícil precisar o valor da corrente de curto-círcuito fase-terra mínima em virtude da longa faixa de variação que a resistência de contato pode assumir nos casos práticos. Logo, em geral, pode-se considerar somente a parcela da resistência da malha de terra, cujo valor pode ser obtido com a necessária precisão através dos processos de cálculo admitidos no Capítulo 11.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.4)

Determinar as correntes de curto-círcuito nos pontos A e B de uma instalação industrial mostrada no diagrama unifilar da Figura 5.18 suprida por uma unidade de geração de 2.500 kVA, alimentando um transformador elevador de 2.500 kVA — 2.400/13.800 V. As perdas do transformador elevador no ensaio de curto-círcuito valem 28.000 W. O cabo que liga o transformador elevador ao cubículo de média tensão é de 35 mm², com capacidade de corrente nominal de 151 A na condição de instalação em canaleta fechada, e cuja impedância ôhmica vale $0,6777 + j0,1128\Omega / \text{km}$. A unidade de geração dista 80 m do quadro de média tensão.

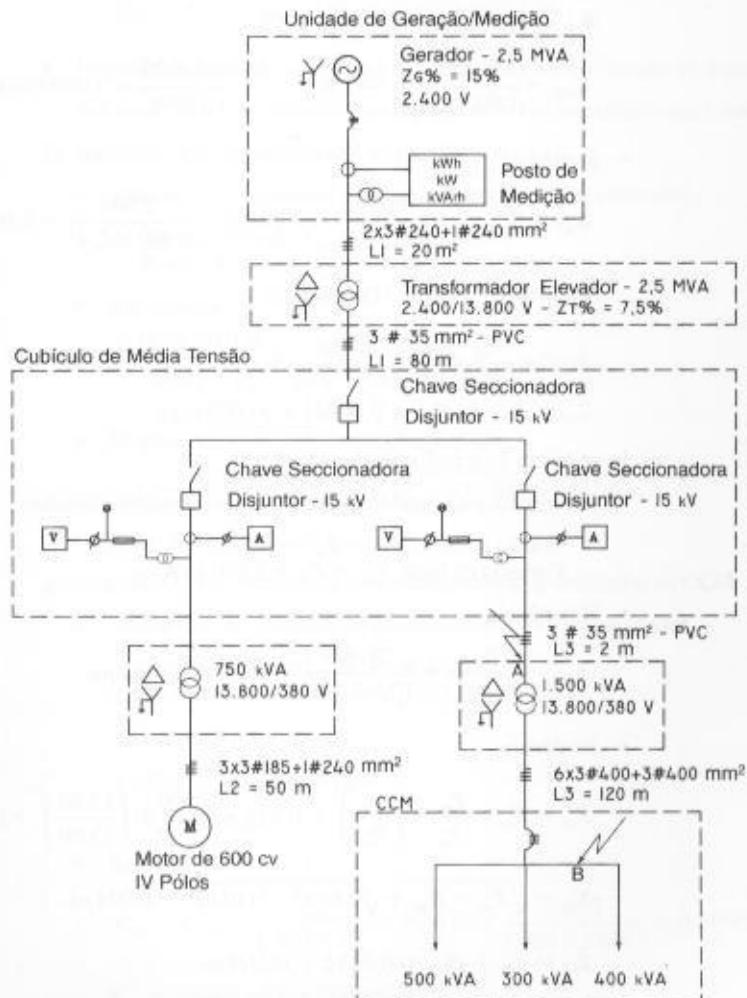


FIGURA 5.18
Diagrama unifilar de planta industrial com geração independente

a) Impedância do gerador

- Valores em *pu* tomados na base do gerador
 - Tensão de base: $V_{bg} = 2,4$ kV
 - Potência de base: $P_{bg} = 2.500$ kVA
- Resistência

$$R_{ug} = 0$$

- Reatância

$$X_{ug}'' = X_{eg}'' \times \frac{P_{bg}}{P_{bg}} = 0,15 \times \frac{2.500}{2.500} = 0,15 \text{ pu}$$

$$\vec{Z}_{ug} = R_{ug} + jX_{ug}'' = j0,15 \text{ pu}$$

b) Impedância do circuito que liga o gerador ao transformador elevador

- Valores em *pu* tomados na base do gerador
 - Tensão de base: $V_{bg} = 2,4$ kV
 - Potência de base: $P_{bg} = 2.500$ kVA

$$L_{cl} = 20 \text{ m}$$

$$N_{cl} = 2 \text{ condutores/fase}$$

$$S_c = 240 \text{ mm}^2$$

- Resistência

$$R_{ucl} = R_{cl\Omega} \times \frac{P_{bg}}{1.000 \times V_{bg}^2} = 0,000958 \times \frac{2.500}{1.000 \times 2,4^2} = 0,00041 \text{ pu}$$

$$R_{u\Omega} = 0,0958 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (Tabela 3.22)}$$

$$R_{cl\Omega} = \frac{R_{u\Omega} \times L_{cl}}{1.000 \times N_{cl}} \rightarrow R_{cl\Omega} = \frac{0,0958 \times 20}{2 \times 1.000} = 0,000958 \Omega$$

- Reatância

$$X_{ucl} = X_{cl\Omega} \times \frac{P_{bg}}{1.000 \times V_{bg}^2} = 0,00107 \times \frac{2.500}{1.000 \times 2,4^2} = 0,00046 \text{ pu}$$

$$X_{u\Omega} = 0,1070 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (Tabela 3.22)}$$

$$X_{cl\Omega} = \frac{X_{u\Omega} \times L_{cl}}{1.000 \times N_{cl}} \rightarrow X_{cl\Omega} = \frac{0,1070 \times 20}{2 \times 1.000} = 0,00107 \Omega$$

$$\vec{Z}_{ucl} = R_{ucl} + jX_{ucl} = 0,00041 + j0,00046 \text{ pu}$$

c) Impedância do transformador elevador

- Valores em *pu* tomados na base do transformador elevador
 - Tensão de base: $V_{be} = V_m = 13,80$ kV
 - Potência de base: $P_{be} = P_m = 2.500$ kVA
- Resistência

$$R_{ue} = \frac{P_{be}}{10 \times P_m} = \frac{28.000}{10 \times 2.500} = 1,12\% = 0,0112 \text{ pu}$$

- Reatância

$$Z_{ue} = Z_{pe} \times \frac{P_{be}}{P_m} \times \left(\frac{V_m}{P_{be}} \right)^2 = 0,075 \times \frac{2.500}{2.500} \times \left(\frac{13,80}{2.500} \right)^2 = 0,075 \text{ pu}$$

$$X_{ue} = \sqrt{Z_{ue}^2 - R_{ue}^2} = \sqrt{0,075^2 - 0,0112^2} = 0,074 \text{ pu}$$

$$\vec{Z}_{ue} = R_{ue} + jX_{ue} = 0,0112 + j0,074 \text{ pu}$$

d) Impedância do circuito que liga o transformador elevador ao Cubículo de Média Tensão

- Valores em *pu* tomados na base do transformador elevador

- Tensão de base: $V_{bae} = V_m = 13,80 \text{ kV}$
- Potência de base: $P_{bae} = P_m = 2.500 \text{ kVA}$

$$L_{c2} = 80 \text{ m}$$

$$N_{c2} = 1 \text{ condutor/fase}$$

$$S_c = 35 \text{ mm}^2$$

- Resistência

$$R_{ac2} = R_{c2\Omega} \times \frac{P_{bae}}{1.000 \times V_{bae}^2} = 0,0542 \times \frac{2.500}{1.000 \times 13,8^2} = 0,00071 \text{ pu}$$

$R_{ul1} = 0,6777 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (valor da Tabela 4.29 do livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, do autor)

$$R_{c2\Omega} = \frac{R_{ul1} \times L_{c2}}{1.000 \times N_{c2}} \rightarrow R_{c2\Omega} = \frac{0,6777 \times 80}{1 \times 1.000} = 0,0542 \Omega$$

- Reatância

$$X_{ac2} = X_{c2\Omega} \times \frac{P_{bae}}{1.000 \times V_{bae}^2} = 0,0090 \times \frac{2.500}{1.000 \times 13,8^2} = 0,00011 \text{ pu}$$

$X_{ul1} = 0,1128 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (valor da Tabela 4.29 do livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, do autor)

$$X_{c2\Omega} = \frac{X_{ul1} \times L_{c2}}{1.000 \times N_{c2}} \rightarrow X_{c2\Omega} = \frac{0,1128 \times 80}{1.000} = 0,0090 \Omega$$

$$\bar{Z}_{ac2} = R_{ac2} + jX_{ac2} = 0,00071 + j0,00011 \text{ pu}$$

e) Impedância do circuito que liga o Cubículo de Média Tensão ao transformador abaixador

Por tratar-se de um circuito muito pequeno a sua impedância será desprezada.

f) Impedância do transformador abaixador

- Valores em *pu* tomados na base do transformador abaixador

- Tensão de base: $V_{baa} = V_m = 13,80 \text{ kV}$
- Potência de base: $P_{baa} = P_m = 1.500 \text{ kVA}$

- Resistência

$$R_{aa} = \frac{P_{baa}}{10 \times P_m} = \frac{16.000}{10 \times 1.500} = 1,06\% = 0,0106 \text{ pu}$$

- Reatância

$$X_{aa} = \sqrt{Z_{aa}^2 - R_{aa}^2} = \sqrt{0,075^2 - 0,0106^2} = 0,074 \text{ pu}$$

$$Z_{aa} = 0,0106 + j0,074 \text{ pu}$$

g) Impedância do circuito que liga o transformador abaixador ao CCM

- Valores em *pu* tomados na base do transformador abaixador

- Tensão de base: $V_{baa} = V_m = 13,80 \text{ kV}$
- Potência de base: $P_{baa} = P_m = 1.500 \text{ kVA}$

$$L_{c3} = 120 \text{ m}$$

$$N_{c3} = 6 \text{ condutores/fase}$$

$$S_c = 400 \text{ mm}^2$$

- Resistência

$$R_{ac3} = R_{c3\Omega} \times \frac{P_{baa}}{1.000 \times V_{baa}^2} = 0,0012 \times \frac{1.500}{1.000 \times 13,80^2} = 0,0000094 \text{ pu}$$

$$R_{a\Omega} = 0,0608 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (Tabela 3.22)}$$

$$R_{c3\Omega} = \frac{R_{u\Omega} \times L_{c3}}{1.000 \times N_{c3}} \rightarrow R_{c3\Omega} = \frac{0,0608 \times 120}{6 \times 1.000} = 0,0012\Omega$$

- Reatância

$$X_{uc3} = X_{c3\Omega} \times \frac{P_{ba}}{1.000 \times V_{ba}^2} = 0,0021 \times \frac{1.500}{1.000 \times 13,80^2} = 0,000016\text{ pu}$$

$$X_{u\Omega} = 0,1058 \text{ m}\Omega/\text{m} \text{ (Tabela 3.22)}$$

$$X_{c3\Omega} = \frac{X_{u\Omega} \times L_{c3}}{1.000 \times N_{c3}} \rightarrow X_{c3\Omega} = \frac{0,1058 \times 120}{6 \times 1.000} = 0,0021\Omega$$

$$\tilde{Z}_{uc3} = R_{uc3} + jX_{uc3} = 0,0000094 + j0,000016\text{ pu}$$

- b) Mudança de base

Como cada componente do sistema foi determinado numa base diferente, é necessário calcular todas as impedâncias numa única base, escolhida aleatoriamente, neste caso, igual à base do transformador abaixador, ou seja:

- Valores em *pu* tomados na base em estudo

- Tensão de base: $V_b = 13,80 \text{ kV}$
- Potência de base: $P_b = 1.500 \text{ kVA}$

- Impedância do gerador

$$R_{ugb} = 0$$

$$X_{ugb} = X_{ug} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,15 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{2,40}{13,80} \right)^2 = 0,0027\text{ pu}$$

$$\tilde{Z}_{ugb} = R_{ugb} + jX_{ugb} = 0,0 + j0,0027\text{ pu}$$

- Impedância do circuito que o gerador ao transformador elevador

$$R_{uc1b} = R_{uc1} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,00041 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{2,40}{13,80} \right)^2 = 0,0000074\text{ pu}$$

$$X_{uc1b} = X_{uc1} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,00046 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{2,4}{13,80} \right)^2 = 0,0000083\text{ pu}$$

$$\tilde{Z}_{uc1b} = R_{uc1b} + jX_{uc1b} = 0,0000074 + j0,0000083\text{ pu}$$

- Impedância do transformador elevador

$$R_{uc2b} = R_{uc2} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,0112 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,0067\text{ pu}$$

$$X_{uc2b} = X_{uc2} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,074 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,0444\text{ pu}$$

$$\tilde{Z}_{uc2b} = R_{uc2b} + jX_{uc2b} = 0,0067 + j0,0444\text{ pu}$$

- Impedância do circuito que liga o transformador elevador ao Cubículo de Média Tensão

$$R_{uc2b} = R_{uc2} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,00071 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,00042\text{ pu}$$

$$X_{uc2b} = X_{uc2} \times \frac{P_b}{P_{bg}} \times \left(\frac{V_{bg}}{V_b} \right)^2 = 0,00011 \times \frac{1.500}{2.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,000066\text{ pu}$$

$$\tilde{Z}_{uc2b} = R_{uc2b} + jX_{uc2b} = 0,00042 + j0,000066\text{ pu}$$

- Impedância do transformador elevador

$$R_{uab} = R_{uab} \times \frac{P_b}{P_{ba}} \times \left(\frac{V_{ba}}{V_b} \right)^2 = 0,0106 \times \frac{1.500}{1.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,0106 \text{ pu}$$

$$X_{uab} = X_{uab} \times \frac{P_b}{P_{ba}} \times \left(\frac{V_{ba}}{V_b} \right)^2 = 0,074 \times \frac{1.500}{1.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,074 \text{ pu}$$

$$\bar{Z}_{uab} = R_{uab} + jX_{uab} = 0,0106 + j0,074 \text{ pu}$$

- Impedância do circuito que liga o transformador abaixador ao CCM

$$R_{uc3b} = R_{uc3b} \times \frac{P_b}{P_{ba}} \times \left(\frac{V_{ba}}{V_b} \right)^2 = 0,0000094 \times \frac{1.500}{1.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,0000094 \text{ pu}$$

$$X_{uc3b} = X_{uc3b} \times \frac{P_b}{P_{ba}} \times \left(\frac{V_{ba}}{V_b} \right)^2 = 0,000016 \times \frac{1.500}{1.500} \times \left(\frac{13,80}{13,80} \right)^2 = 0,000016 \text{ pu}$$

$$\bar{Z}_{uc3b} = R_{uc3b} + jX_{uc3b} = 0,0000094 + j0,000016 \text{ pu}$$

- i) Corrente de base

$$I_b = \frac{P_b}{\sqrt{3} \times V_b} = \frac{1.500}{\sqrt{3} \times 13,80} = 62,7 \text{ A}$$

- j) Cálculo da corrente de curto-círcuito no ponto A (terminais primários do transformador abaixador)

- Impedância total do circuito

$$Z_{tot} = Z_{uab} + Z_{uc1b} + Z_{uc2b} + Z_{uc3b} = (0,0 + j0,0027) + (0,000074 + j0,0000083) + (0,0067 + j0,0444) + (0,00042 + j0,000066)$$

$$Z_{tot} = 0,00071 + j0,04721 \text{ pu}$$

- Corrente de curto-círcuito simétrica, valor eficaz

$$I_{cr} = \frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{0,00071 + j0,04768} = \frac{1}{0,047215} = 21,17 \text{ pu}$$

A corrente de curto-círcuito em A vale:

$$I_{cua} = I_b \times I_{cr} = 62,7 \times 21,17 = 1.327 \text{ A}$$

- k) Cálculo da corrente de curto-círcuito no ponto B (terminais de entrada do CCM)

- Impedância total do circuito

$$Z_{totB} = Z_{uab} + Z_{uc1b} + Z_{uc2b} + Z_{uc3b} + Z_{uab} + Z_{uc3b} = (0,0 + j0,0027) + (0,000074 + j0,0000083 + 0,0067 + j0,0444) + (0,00042 + j0,000066) + (0,0106 + j0,074) + (0,0000094 + j0,000016) \\ Z_{tot} = 0,01132 + j0,12122 \text{ pu}$$

- Corrente de curto-círcuito simétrica, valor eficaz

$$I_{cr} = \frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{0,01132 + j0,12122} = \frac{1}{0,12174} = 8,21 \text{ pu}$$

A corrente de curto-círcuito em B vale:

$$I_{cub} = I_b \times I_{cr} = 62,7 \times 8,21 \times \frac{13,800}{380} = 18.694 \text{ A}$$

66 CONTRIBUIÇÃO DOS MOTORES DE INDUÇÃO NAS CORRENTES DE FALTA

Como nas instalações geralmente há predominância de motores de indução no total da carga, pode ser relevante a contribuição da corrente destas máquinas no cálculo das correntes de curto-círcuito do projeto.

Durante uma falta, os motores de indução ficam submetidos a uma tensão praticamente nula, provocando sua parada. Porém, a inércia do rotor e da carga faz com que estes continuem em operação por algum instante, funcionando agora como *gerador*. Uma vez que em operação normal os motores são alimentados pela fonte de tensão da instalação, no momento da falta, pela rotação que ainda mantém associada ao magnetismo remanescente do núcleo de ferro e de curta duração, passam a contribuir com a intensidade da corrente de curto-círcuito no ponto de defeito.

Os motores de potência elevada, alimentados em tensão superior a 600 V, influem significativamente no valor da corrente de curto-círcuito e, por isso, devem ser considerados individualmente como reatância no diagrama de impedância, cujo valor corresponde à reatância subtransitória da máquina. As Figuras 5.17 e 5.18 mostram, esquematicamente, uma instalação de motores de grande potência e o respectivo bloco de impedância.

No caso de instalações industriais, onde há sensível predominância de pequenos motores, alimentados geralmente em tensões de 220 V, 380 V e 440 V, em que não se pode determinar o funcionamento de todas as unidades no momento da falta, considera-se uma reatância equivalente do agrupamento de motores igual a 25% na base de soma das potências individuais, em cv. A Figura 5.19 mostra, esquematicamente, esta configuração, enquanto a Figura 5.20 indica o respectivo bloco de impedância.

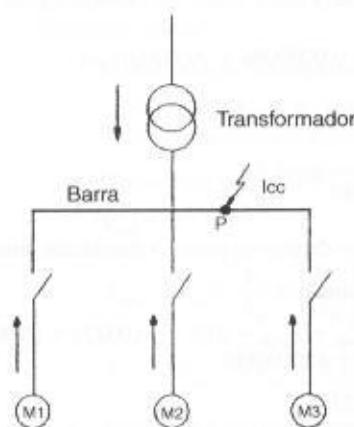


FIGURA 5.19
Diagrama unifilar básico

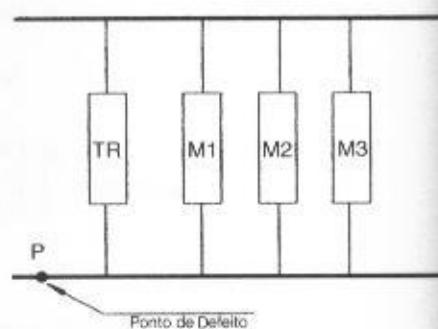


FIGURA 5.20
Impedâncias em paralelo

Quando a instalação possui motores de potência elevada, na tensão inferior a 600 V, é conveniente tomar a sua impedância separadamente das demais, considerando o seu valor em 28% nas bases da potência e tensão nominais. Se a tensão do motor for igual ou superior a 600 V, a impedância do motor pode ser tomada igual a 25% nas mesmas bases anteriormente citadas.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.5)

Considerar a instalação industrial representada na Figura 5.14. Determinar as correntes de curto-círcuito na barra do CCM3, considerando somente a contribuição dos motores a ela ligados. As potências dos motores ali instalados são:

- motores de C1 a C12: 5 cv/380 V – IV pólos;
- motor D1: 100 cv/380 V – IV pólos.

Considerar os condutores de isolação XLPE.

A Figura 5.21 mostra o diagrama unifilar simplificado da Figura 5.14. Já a Figura 5.22 mostra o diagrama de bloco de impedâncias.

- Impedâncias até o barramento do CCM3

De acordo com o exemplo anterior e considerando as mesmas bases ali adotadas, tem-se:


$$\bar{Z}_{slo} = 0,18163 + j0,16451 \text{ pu}$$

- Impedância dos motores de pequena potência (de C1 a C12)

- Resistência

$$R_{sml} \approx 0$$

FIGURA 5.21
Diagrama unifilar

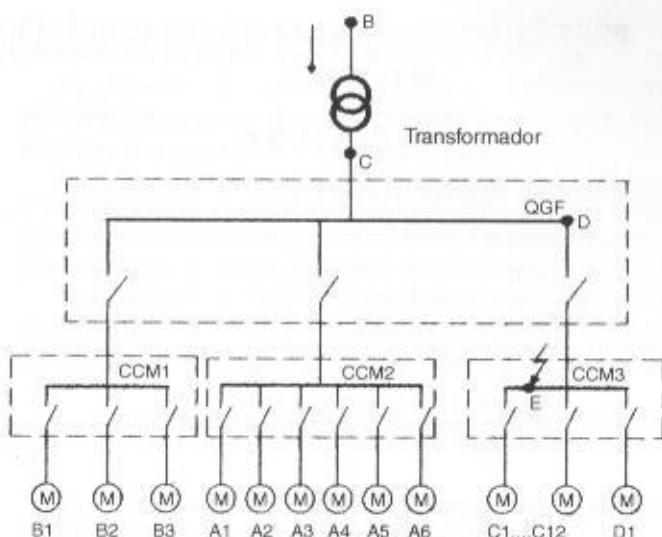

• Reatância

$$X_{pm1} = 25\% = 0,25 \text{ pu} \text{ (nas bases de } \sum P_{cv} \text{ e } V_{nm})$$

$$\sum P_{cv} = 12 \times 5 = 60 \text{ cv}$$

$$V_{nm} = 380 \text{ V}$$

$$F_p = 0,83 \text{ (Tabela 6.3)}$$

$$\eta = 0,83 \text{ (Tabela 6.3)}$$

$$\sum P_{nm} = \frac{\sum P_{cv} \times 0,736}{F_p \times \eta} = \frac{60 \times 0,736}{0,83 \times 0,83} = 64,1 \text{ kVA}$$

$$X_{nm1} = X_{pm1} \times \frac{P_b}{\sum P_{nm}} \times \left(\frac{V_{nm}}{V_b} \right)^2$$

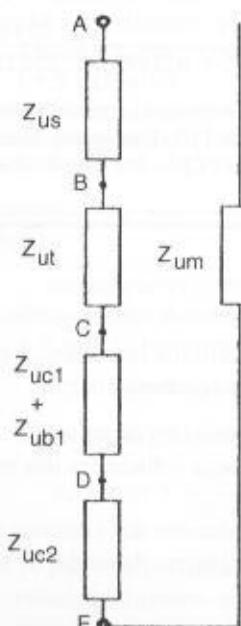


FIGURA 5.22
Impedâncias série/paralelo

$$X_{\text{m1}} = 0,25 \times \frac{1.000}{64,1} \times \left(\frac{0,38}{0,38} \right)^2 = 3,90 \text{ pu} \text{ (nas bases de } P_b \text{ e } V_b)$$

$$\bar{Z}_{\text{m1}} = R_{\text{m1}} + jX_{\text{m1}} = 0 + j3,90 \text{ pu}$$

c) Impedância do motor D1 (100 cv)

- Resistência

$$R_{\text{m2}} \approx 0$$

- Reatância

$$X_{\text{m2}} = 25\% \text{ (nas bases de } P_{\text{m}} \text{ e } V_{\text{m}})$$

$$P_{\text{m}} = \frac{P_c \times 0,736}{F_p \times \eta} = \frac{100 \times 0,736}{0,87 \times 0,92} = 91,95 \text{ kVA}$$

$$X_{\text{m2}} = X_{\text{m2}} \times \frac{P_b}{\sum P_{\text{m}}} \times \left(\frac{V_{\text{m}}}{V_b} \right)^2$$

$$X_{\text{m2}} = 0,25 \times \frac{1.000}{91,95} \times \left(\frac{0,38}{0,38} \right)^2 = 2,71 \text{ pu} \text{ (nas bases de } P_b \text{ e } V_b)$$

$$\bar{Z}_{\text{m2}} = R_{\text{m2}} + jX_{\text{m2}} = 0 + j2,71 \text{ pu}$$

d) Impedâncias em paralelo dos motores C1 a C12 e D1

$$\bar{Z}_{\text{mnp}} = \frac{(R_{\text{m1}} + jX_{\text{m1}}) \times (R_{\text{m2}} + jX_{\text{m2}})}{R_{\text{m1}} + jX_{\text{m1}} + R_{\text{m2}} + jX_{\text{m2}}}$$

$$\bar{Z}_{\text{mnp}} = \frac{(0 + j3,90) \times (0 + j2,71)}{0 + j3,90 + 0 + j2,71} \rightarrow \bar{Z}_{\text{mnp}} = 0 + j1,59894 \text{ pu}$$

e) Impedância em paralelo dos motores e do sistema

$$\bar{Z}_{\text{sys1}} = \frac{Z_{\text{mnp}} \times Z_{\text{sys}}}{Z_{\text{mnp}} + Z_{\text{sys}}} = \frac{(0,18163 + j0,16451) \times (0 + j1,59894)}{(0,18163 + j0,16451) + (0 + j1,59894)}$$

$$\bar{Z}_{\text{sys1}} = \frac{-0,26304 + j0,29041}{0,18163 + j1,76345} = 0,14772 + j0,16455 \text{ pu}$$

f) Corrente de curto-círcuito na barra do CCM3, com a contribuição dos motores

$$I_{\alpha} = \frac{I_b}{1.000 \times Z_{\text{sys1}}} = \frac{1.519}{1.000 \times (0,14772 + j0,16455)} = \frac{1.519}{221,12} \rightarrow I_{\alpha} = 6,87 \text{ kA}$$

Observar que a contribuição dos motores fez elevar a corrente de curto-círcuito de 6,19 kA para 6,87 kA, correspondendo, neste caso, a um incremento de 11%. Outrossim, o curto-círcuito no QGF recebe contribuição de todos os motores ligados aos diferentes CCMs. Por simplicidade, não foi considerada esta hipótese no presente Exemplo de Aplicação.

5.7 APLICAÇÃO DAS CORRENTES DE CURTO-CÍRCUITO

As correntes de curto-círcuito são de extrema importância em qualquer projeto de instalação elétrica. Dentre as suas aplicações, práticas pode-se citar:

- determinação da capacidade de ruptura dos disjuntores;
- determinação das capacidades térmicas e dinâmica dos equipamentos elétricos;
- dimensionamento das proteções;
- dimensionamento da seção dos condutores dos circuitos elétricos;
- dimensionamento da seção dos condutores da malha de terra.

5.7.1 Solicitação Eletrodinâmica das Correntes de Curto-círcuito

As correntes de curto-círcuito que se manifestam numa determinada instalação podem provocar sérios danos de natureza mecânica nos barramentos, isoladores, suportes e na própria estrutura dos quadros de comando e proteção.

Quando as correntes elétricas percorrem dois condutores (barras ou cabos), mantidos paralelos e próximos entre si, aparecem forças de deformação que, dependendo de sua intensidade, podem danificar mecanicamente estes condutores. Os sentidos de atuação destas forças dependem dos sentidos em que as correntes percorrem os condutores, podendo surgir forças de atração ou repulsão.

Considerando-se duas barras paralelas e biapoiadas nas extremidades, percorridas por correntes de forma de onda complexa, a determinação das solicitações mecânicas pode ser obtida resolvendo-se a seguinte expressão:

$$F_b = 2,04 \times \frac{I_{com}^2}{100 \times D} \times L_b \text{ (kgf)} \quad (5.43)$$

F_b – força de atração ou repulsão exercida sobre as barras condutoras, em kgf;

D – distância entre as barras, em cm;

L_b – comprimento da barra, isto é, distância entre dois apoios sucessivos, em cm;

I_{com} – corrente de curto-círcuito, tomada no seu valor de crista, em kA, e dada pela Equação (5.36).

A seção transversal das barras deve ser suficientemente dimensionada para suportar a força F , sem deformar-se. Os esforços resistentes das barras podem ser calculados através das Equações (5.44) e (5.45).

$$W_b = \frac{B \times H^2}{6.000} \text{ (cm}^3\text{)} \quad (5.44)$$

$$M_f = \frac{F_b \times L_b}{12 \times W_b} \text{ (kgf/cm}^2\text{)} \quad (5.45)$$

W_b – momento resistente da barra, em cm^3 ;

M_f – tensão à flexão, em kgf/cm^2 ;

H – altura da seção transversal, em mm;

B – base da seção transversal, em mm.

As barras podem ser dispostas com as faces de maior dimensão paralelas ou com as faces de menor dimensão paralelas. No primeiro caso, a tensão à flexão M assume um valor inferior ao valor encontrado para o segundo caso.

Sendo o cobre o material mais comumente utilizado em painéis de comando industriais, os esforços atuantes nas barras ou vergalhões não devem ultrapassar a $M_{f,co} \leq 2.000 \text{ kgf/cm}^2$ ($= 20 \text{ kgf/mm}^2$), que corresponde ao limite à flexão. Para o alumínio, o limite é $M_{f,al} \leq 900 \text{ kgf/cm}^2$ ($= 9 \text{ kgf/mm}^2$).

O dimensionamento dos barramentos requer especial atenção quanto às suas estruturas de apoio, principalmente o limite dos esforços permissíveis nos isoladores de suporte.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.6)

Considerar o CCM3 da Figura 5.14 que representa a indústria já analisada no cálculo de curto-círcuito. Com os dados já obtidos, pede-se determinar a força de solicitação nas barras para o curto-círcuito trifásico. A Figura 5.21 esquematiza a disposição das barras e seus respectivos apoios.


$I_{com} = 9,0 \text{ kA}$ (valor já calculado).

Aplicando-se a Equação (5.43), tem-se:

$$F_b = 2,04 \times \frac{9,0^2}{100 \times 8} \times 150 = 30,9 \text{ kgf}$$

Portanto, a resistência mecânica das barras deve ser superior ao valor do esforço produzido por F_b acima calculado. Também, os isoladores e suportes devem ter resistências compatíveis com o mesmo esforço de solicitação.

FIGURA 5.23
Barramento

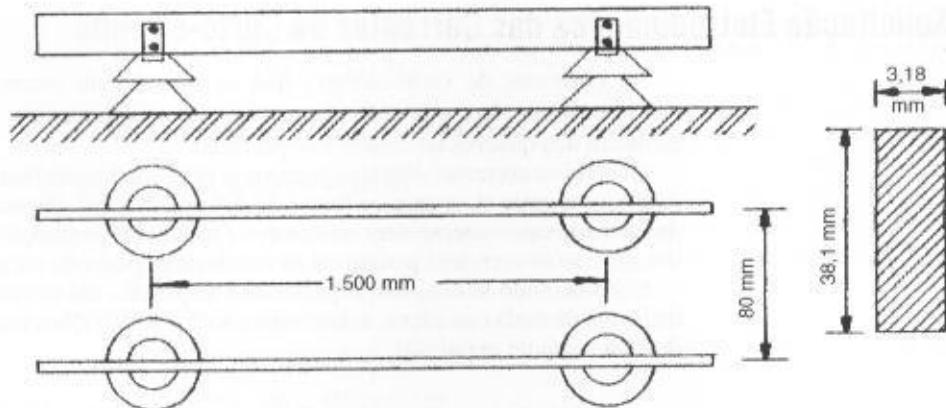

O valor da resistência mecânica das barras dispostas com as faces de maior dimensão paralelas vale:

$$B = 38,1 \text{ mm (1 1/2")}$$

$$H = 3,18 \text{ mm (1/8")}$$

$$L_b = 1.500 \text{ mm} = 150 \text{ cm}$$

O momento resistente da barra vale:

$$W_b = \frac{B \times H^2}{6.000} = \frac{38,1 \times 3,18^2}{6.000} = 0,064 \text{ cm}^3$$

A tensão à flexão vale:

$$M_f = \frac{F_b \times L_b}{12 \times W_b} = \frac{30,9 \times 150}{12 \times 0,064} = 6.035 \text{ kgf/cm}^2$$

Comparando-se o valor de M_f com o máximo permitido para o cobre, observa-se que a barra não suporta os esforços resultantes, isto é, $M_f > M_{f_{cu}}$.

Variando-se a disposição das barras, isto é, colocando-as com as faces de menor dimensão paralelas, tem-se:

$$H = 38,1 \text{ mm (1 1/2")}$$

$$B = 3,18 \text{ mm (1/8")}$$

$$W_b = \frac{B \times H^2}{6.000} = \frac{3,18 \times 38,1^2}{6.000} = 0,769 \text{ cm}^3$$

A tensão à flexão vale:

$$M_f = \frac{F_b \times L_b}{12 \times W_b} = \frac{30,9 \times 150}{12 \times 0,769} = 502 \text{ kgf/cm}^2$$

Então:

$$M_f < M_{f_{cu}} \text{ (logo, a barra suportará os esforços resultantes).}$$

As Tabelas 5.2 e 5.3 fornecem os esforços mecânicos a que ficam submetidos os barramentos dos painéis de comando durante a ocorrência de um curto-circuito. A Tabela 5.2 é aplicada quando as barras estão com as faces de maior dimensão em paralelo, enquanto a Tabela 5.3 se destina aos barramentos em que as faces de menor dimensão estão em paralelo.

TABELA 5.2

Dimensionamento de barramentos pelo esforço mecânico (faces de maior dimensão em paralelo)

Barramento		Esforços Mecânicos em kgf/mm ²								
		Corrente de Curto-círcuito em kA								
B	H	5	10	15	20	30	40	50	60	
19,0	1,59	107,5	430,0	967,5	1.720,0	3.870,0	6.880,1	10.750,2	15.480,3	
25,4	1,59	80,4	321,6	723,7	1.286,6	2.894,9	5.146,5	8.041,5	11.579,7	
12,7	3,18	40,2	160,8	361,8	643,3	1.447,4	2.573,2	4.020,7	5.789,8	
19,0	3,18	26,8	107,5	241,8	430,0	967,5	1.720,0	2.687,5	3.870,0	
25,4	3,18	20,1	80,4	180,9	321,6	723,7	1.286,6	2.010,3	2.894,9	
38,1	3,18	13,4	53,6	120,6	214,4	482,4	857,7	1.340,2	1.929,9	
25,4	4,77	8,9	35,7	80,4	142,9	321,6	571,8	893,5	1.286,6	
38,1	4,77	5,9	23,8	53,6	95,3	214,4	381,2	595,6	857,7	
50,8	4,77	4,4	17,8	40,2	71,4	160,8	285,9	446,7	643,3	
25,4	6,35	5,0	20,1	45,3	80,6	181,5	322,6	504,1	726,0	
38,1	6,35	3,3	13,4	30,2	53,7	121,0	215,1	336,1	484,0	
50,8	6,35	2,5	10,0	22,6	40,3	90,7	161,3	252,9	363,0	
63,5	6,35	2,0	8,0	18,1	32,2	72,6	129,0	201,6	290,4	
70,2	6,35	1,8	7,3	16,4	29,2	65,6	116,7	182,4	262,6	
88,9	6,35	1,4	5,7	12,9	23,0	51,8	92,1	144,0	207,4	
101,6	6,35	1,2	5,0	11,3	20,1	45,3	80,6	126,0	181,5	
25,4	12,70	1,2	5,0	11,3	20,1	45,3	80,6	126,0	181,5	
50,8	12,70	0,6	2,5	5,6	10,1	22,6	40,3	63,0	90,7	
76,2	12,70	0,4	1,6	3,7	6,7	15,1	26,8	42,0	60,5	
101,6	12,70	0,3	1,2	2,8	5,0	11,3	20,1	31,5	45,3	

Condições: Espaçamento entre dois apoios consecutivos das barras: 550 mm. Distância entre barras: 80 mm

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.7)

Dimensionar o barramento de um QGF, onde a corrente de curto-círcuito simétrica tem valor eficaz de 15 kA, considerando-se que a distância entre os apoios isolantes é de 550 mm e a distância entre as barras é de 80 mm. As barras estão com as faces de maior dimensão em paralelo.

Para que os esforços na barra não ultrapassem o limite de 20 kgf/mm² (= 2.000 kgf/cm²), toma-se a barra de 63,5 × 6,35 mm na Tabela 5.2.

5.2 Solicitação Térmica das Correntes de Curto-círcuito

As correntes de curto-círcuito provocam efeitos térmicos nos barramentos, cabos, chaves e outros equipamentos, danificando-os, caso não estejam suficientemente dimensionados para suportá-las.

Os efeitos térmicos dependem da variação e da duração da corrente de curto-círcuito, além do valor de sua intensidade. São calculados através da Equação (5.46).

$$I_{st} = I_{cs} \times \sqrt{M + N} \text{ (kA)} \quad (5.46)$$

I_{cb} – corrente eficaz inicial de curto-círcuito simétrica, em kA;

M – fator de influência do componente de corrente contínua, dado na Tabela 5.4;

N – fator de influência do componente de corrente alternada, dado na Tabela 5.5;

I_{th} – valor térmico médio efetivo da corrente instantânea.

Em geral, os fabricantes indicam os valores da corrente térmica nominal de curto-círcuito que seus equipamentos, cabos etc. podem suportar durante um período de tempo T_{th} , normalmente definido em 1 s.

TABELA 5.3

Dimensionamento de barramentos pelo esforço mecânico (faces de menor dimensão em paralelo)

Barramento		Esforços Mecânicos em kgf/mm ²							
		Corrente de curto-círcuito em kA							
B	H	5	10	15	20	30	40	50	60
1,59	19,0	9,0	35,9	80,9	143,9	323,8	575,7	899,6	1.295,4
1,59	25,4	5,0	20,1	45,3	80,5	181,2	322,1	503,3	724,8
3,18	12,7	10,0	40,2	90,6	161,0	362,4	644,3	1.006,7	1.449,7
3,18	19,0	4,5	17,9	40,4	71,9	161,9	287,8	449,8	647,7
3,18	25,4	2,5	10,0	22,6	40,2	90,6	161,0	251,8	362,4
3,18	38,1	1,1	4,4	10,0	17,9	40,2	71,6	111,8	161,0
4,77	25,4	1,6	6,7	15,1	26,8	60,4	107,4	167,8	241,6
4,77	38,1	0,7	2,9	6,7	11,9	26,8	47,7	74,5	107,4
4,77	50,8	0,4	1,6	3,7	6,7	15,1	26,8	41,9	60,4
6,35	25,4	1,2	5,0	11,3	20,1	45,3	80,6	126,0	181,5
6,35	38,1	0,5	2,2	5,0	8,9	20,1	35,8	56,0	80,7
6,35	50,8	0,3	1,2	2,8	5,0	11,3	20,1	31,5	45,4
6,35	63,5	0,2	0,8	1,8	3,2	7,2	12,9	20,1	29,0
6,35	70,2	0,2	0,6	1,5	2,6	5,9	10,5	16,5	23,7
6,35	88,9	0,1	0,4	0,9	1,6	3,7	6,6	10,2	14,8
6,35	101,6	-	0,3	0,7	1,2	2,8	5,0	7,8	11,3
12,70	25,4	-	2,5	5,6	10,0	22,6	40,3	63,0	90,7
12,70	50,8	-	0,6	1,4	2,5	5,6	10,0	15,7	22,6
12,70	76,2	-	0,2	0,6	1,1	2,5	4,4	7,0	10,0
12,70	101,6	-	0,1	0,3	0,6	1,4	2,5	3,9	5,6

Condições: Espaçamento entre dois apoios consecutivos das barras: 550 mm. Distância entre barras: 80 mm

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.8)

Numa instalação industrial, a corrente inicial eficaz simétrica de curto-círcuito no barramento do QGF é de 32 kA, sendo a relação X/R igual a 1,80. Calcular a corrente térmica mínima que devem ter as chaves seccionadoras ali instaladas.

$$I_{ct} = I_{cr}$$

TABELA 5.4

Fator de influência do componente contínuo de curto-círcuito (M)

Duração T_d (s)	Fator de Assimetria								
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
0,01	0,50	0,64	0,73	0,92	1,07	1,26	1,45	1,67	1,80
0,02	0,28	0,35	0,50	0,60	0,72	0,88	1,14	1,40	1,62
0,03	0,17	0,23	0,33	0,41	0,52	0,62	0,88	1,18	1,47
0,04	0,11	0,17	0,25	0,30	0,41	0,50	0,72	1,00	1,33
0,05	0,08	0,12	0,19	0,28	0,34	0,43	0,60	0,87	1,25
0,07	0,03	0,08	0,15	0,17	0,24	0,29	0,40	0,63	0,93
0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,23	0,35	0,55	0,83
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,15	0,30	0,52
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,19	0,20
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Como mencionado anteriormente, esta relação só é válida quando o ponto de geração está distante do ponto de defeito.

$$\frac{X}{R} = 1,80 \rightarrow F_a = 1,16$$

Para $F_a = 1,16$ e $T_d = 1 \rightarrow M = 0$ (Tabela 5.4).

Para $I_{cr}/I_{cs} = 1$ e $T_d = 1 \rightarrow M = 0$ (Tabela 5.5).

$$I_m = I_{cr} \times \sqrt{N + M} = 32 \times \sqrt{1 + 0} = 32 \text{ kA}$$

TABELA 5.5

Fator de influência do componente alternado de curto-círcuito (N)

Duração T_d (s)	Relação entre I_m/I_{cr}								
	6,0	5,0	4,0	3,0	2,5	2,0	1,5	1,25	1,0
0,01	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	1,00	1,00
0,02	0,87	0,90	0,92	0,94	0,96	0,97	0,98	1,00	1,00
0,03	0,84	0,87	0,89	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,00
0,04	0,78	0,84	0,86	0,90	0,93	0,96	0,97	0,99	1,00
0,05	0,76	0,80	0,84	0,88	0,91	0,95	0,97	0,99	1,00
0,07	0,70	0,75	0,80	0,86	0,88	0,92	0,96	0,97	1,00
0,10	0,68	0,70	0,76	0,83	0,86	0,90	0,95	0,96	1,00
0,20	0,53	0,58	0,67	0,75	0,80	0,85	0,92	0,95	1,00
0,50	0,38	0,44	0,53	0,64	0,70	0,77	0,87	0,94	1,00
1,00	0,27	0,34	0,40	0,50	0,60	0,70	0,84	0,91	1,00
2,00	0,18	0,23	0,30	0,40	0,50	0,63	0,78	0,87	1,00
3,00	0,14	0,17	0,25	0,34	0,40	0,58	0,73	0,86	1,00